

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА

ЗАДАНИЯ

к контрольной работе студентов-бакалавров

заочного факультета по курсу

«ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ»

и методические указания по их выполнению

Направление подготовки бакалавров

210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Санкт-Петербург

2012

УДК 621.372

Задания к контрольной работе студентов-бакалавров заочного факультета по курсу «Теория электрических цепей» и методические указания по их выполнению / В.Я. Павлов, Н.К. Логвинова, З.В.Зайцева, Ю.К. Черных, М.С.Глебова; ФГОБУВПО СПбГУТ. – СПб, 2012.

Одобрено методической комиссией
кафедры «Теория электрических цепей»

Методические указания по курсу «Теория электрических цепей» предназначены для студентов-бакалавров направления 210700 заочного факультета. Содержат задания к контрольной работе, методические указания по их выполнению, примеры решения типовых задач, контрольные вопросы и необходимую литературу.

Ответственный редактор В.Я. Павлов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие методические указания предназначены для студентов-бакалавров заочного факультета.

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен изучить соответствующие разделы дисциплины, ориентируясь на перечень основных вопросов и указанную литературу, усвоить материал каждого раздела, ответить на контрольные вопросы, разобраться в решении типовых задач.

Контрольные задачи составлены в пяти вариантах.

Все исходные данные к задачам выражаются через величины M и N . Студент должен определить свой вариант и величины M и N по номеру зачётной книжки следующим образом: вариант определяется по последней цифре; цифрам 1 и 2 соответствует вариант А, цифрам 3 и 4 – вариант Б, цифрам 5 и 6 – вариант В, цифрам 7 и 8 – вариант Г, цифрам 9 и 0 – вариант Д. Величина N равна второй от конца цифре; при этом цифру 0 следует заменить цифрой 10. Величина M равна третьей от конца цифре; при этом цифру 0 следует заменить цифрой 10. Например, номеру зачётной книжки 114090 соответствует вариант Д: $M=10$; $N=9$.

Для каждой задачи должна быть вычерчена схема, приведено условие и численные значения параметров. Все величины: сопротивления, напряжения, токи и т.п., буквенные обозначения которых применяются в ходе решения, должны быть показаны на схеме. В пояснительной записке должен быть указан порядок решения задачи, записаны расчётные формулы, показано, какие числа в них подставляются.

При решении следует пользоваться международной системой единиц СИ. В промежуточных формулах наименование единиц не указывается. В окончательных формулах и в окончательных цифровых результатах обязательно следует указать единицы измерения, в которых получен ответ.

При расчётах следует ограничиваться точностью в четыре значащие цифры.

При построении графиков необходимо привести таблицы расчётов значений функций и пример расчёта. На графике должны быть отмечены расчётные точки с численными метками вдоль осей, указаны масштабы по осям координат.

При собеседовании студент должен быть готов дать пояснения по существу решения каждой задачи, входящей в контрольную работу.

При оформлении на персональном компьютере (ПК) контрольная работа состоит из распечаток ПК формата А4 (297x210 мм), которые должны быть сброшюрованы.

На первой страницы работы необходимо написать основные данные: номер варианта, величины M и N , курс, факультет, фамилию, имя, отчество, номер зачётной книжки.

Графики рекомендуется рассчитывать на ПК, используя любую из программ: Mathcad, FASTMEAN DEMO, Electronics Workbench и другие.

По всем возникшим в ходе выполнения контрольной работы вопросам студент может обратиться на кафедру ТЭЦ за консультацией.

Если контрольная работа не зачтена, то исправления решения задач или их новое решение выполняются на последующих чистых листах и высылаются вместе с проверенной ранее работой на повторное рецензирование. Не допускается внесение исправлений в проверенную работу.

При сдаче экзамена студент предъявляет экзаменатору зачтённую контрольную работу.

При подготовке к экзамену студент должен изучить все разделы дисциплины, входящие в контрольную работу и уметь ответить на контрольные вопросы.

1. ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Задача 1

Использование принципа наложения для расчёта

линейной резистивной цепи с двумя независимыми источниками

Для цепи, схема которой приведены в табл. 1.1, рассчитайте все токи, используя принцип наложения.

Для этого:

1. Перерисуйте схему.
2. Выберите произвольно и покажите стрелками положительные направления всех токов.
3. Нарисуйте схему для расчёта частичных токов, создаваемых источником напряжения.
4. Нарисуйте схему для расчёта частичных токов, создаваемых только источником тока.
5. На каждой из этих схем покажите стрелками положительные направления частичных токов.
6. Вычислите все частичные токи в обеих схемах.
7. Составьте таблицу значений частичных и истинных токов во всех ветвях цепи.

Задача 2

Расчёт линейной резистивной цепи с двумя

независимыми источниками методом узловых напряжений

Для цепи, схема которой приведена в табл. 1.1, рассчитайте все токи, используя метод узловых напряжений.

Для этого:

1. Перерисуйте схему.
2. Пронумеруйте все узлы, предварительно выбрав базисный узел.
3. Составьте систему узловых уравнений. Уравнения составьте в алгебраической форме и с численными коэффициентами.
4. Вычислите узловые напряжения.
5. Вычислите токи во всех ветвях, предварительно выберите и покажите их положительные направления.
6. Результаты расчёта сравните с токами, вычисленными в задаче 1.

Таблица 1.1

Вариант	Схема	Вариант	Схема
А		Г	
Б		Д	
В			<p>Для всех вариантов:</p> <p> $R_1 = (M+N)$ Ом $R_2 = 2 \cdot (M+N)$ Ом $R_3 = 3 \cdot (M+N)$ Ом $R_4 = 4 \cdot (M+N)$ Ом $I_{05} = 0,5 \cdot N$ А $U_0 = N \cdot (M+N)$ В </p>

Задача 3

Расчёт линейной цепи с одним независимым источником гармонических колебаний методом комплексных амплитуд

Для цепи, схема которой приведена в табл. 1.2, рассчитайте все токи и составьте уравнение баланса средней мощности.

Для этого:

1. Перерисуйте схему и замените заданное гармоническое колебание $u_0(t)$ или $i_0(t)$ соответствующей комплексной амплитудой.
2. Запишите комплексные сопротивления элементов цепи.
3. Найдите общее комплексное сопротивление относительно зажимов источника.
4. Применяя закон Ома в комплексной форме, вычислите комплексную амплитуду тока через источник напряжения или комплексную амплитуду напряжения на зажимах источника тока.
5. Определите комплексные амплитуды остальных токов цепи.
6. Запишите мгновенные значения всех вычисленных токов.
7. Составьте уравнение баланса средней мощности и убедитесь в правильности расчётов.

Таблица 1.2

Вариант	Схема	Данные для расчёта
А		$u_0(t) = N \cdot \cos(10^5 \cdot t + 180^\circ / N)$ В $R_H = M \cdot 10^3$ Ом $R_i = 0,5 \cdot M \cdot 10^3$ Ом $C = 10^{-8} / M$ Ф $L = 1,5 \cdot M \cdot 10^{-2}$ Гн
Б		$u_0(t) = 2 \cdot N \cdot \cos(10^5 \cdot t - 180^\circ / N)$ В $R_H = 2 \cdot M \cdot 10^3$ Ом $R_i = M \cdot 10^3$ Ом $C = 10^{-8} / (3 \cdot M)$ Ф $L = 2 \cdot M \cdot 10^{-2}$ Гн
В		$i_0(t) = N \cdot \cos(10^5 \cdot t + 360^\circ / N)$ мА $R_H = M \cdot 10^3$ Ом $R_i = 2 \cdot M \cdot 10^3$ Ом $C = 10^{-8} / M$ Ф $L = 2 \cdot M \cdot 10^{-2} / 3$ Гн
Г		$i_0(t) = 2 \cdot N \cdot \cos(10^5 \cdot t - 360^\circ / N)$ мА $R_H = M \cdot 10^3$ Ом $R_i = 10 \cdot M \cdot 10^3$ Ом $C = 4 \cdot 10^{-9} / M$ Ф $L = 3 \cdot M \cdot 10^{-2}$ Гн
Д		$u_0(t) = 2 \cdot N \cdot \cos(10^5 \cdot t + 180^\circ / N)$ В $R_H = 4 \cdot M \cdot 10^3$ Ом $R_i = 2 \cdot M \cdot 10^3$ Ом $C = 10^{-8} / (3 \cdot M)$ Ф $L_1 = 5 \cdot M \cdot 10^{-2}$ Гн $L = 4 \cdot M \cdot 10^{-2}$ Гн

Задача 4

Определение комплексной передаточной функции цепи 1-го порядка. Построение амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик

Найдите комплексную передаточную функцию $H(j\omega)$ цепи 1-го порядка и определите по ней частотные характеристики: амплитудно-частотную $|H(j\omega)|$ и фазочастотную $\theta(\omega)$.

Для этого:

1. Выберите для своего варианта схему пассивной RL или RC цепи из табл. 1.3 и рассчитайте значения её параметров через M и N.
2. Найдите требуемую комплексную передаточную функцию $H(j\omega)$ в общем виде через её параметры R, L, C:






$$H(j\omega) = U_2(j\omega)/U_1(j\omega) \quad \text{или} \quad H(j\omega) = I_2(j\omega)/U_1(j\omega) \quad [1/\text{Ом}],$$

где $U_1(j\omega)$ – воздействие на электрическую цепь;

$U_2(j\omega)$ или $I_2(j\omega)$ – реакция электрической цепи на воздействие.

3. Запишите в общем виде через параметры R, L, C выражения для амплитудно-частотной $|H(j\omega)|$ и фазочастотной $\theta(\omega) = \arg H(j\omega)$ характеристик.
4. По заданным в табл. 1.3 значениям R, L, C и конечному значению частоты $\omega_k = 10^6$ рад/с по полученным выражениям для АЧХ и ФЧХ рассчитайте их значения в диапазоне частот $0 \leq \omega \leq 4\omega_k$. Приведите таблицу вычислений, выбирая для расчёта не менее 11 точек (рекомендуемые для вычисления частоты: 0 ; $\omega_k/4$; $\omega_k/3$; $\omega_k/2$; $2\omega_k/3$; ω_k ; $1,5\omega_k$; $2\omega_k$; $2,5\omega_k$; $3\omega_k$; $4\omega_k$).
5. Постройте графики АЧХ и ФЧХ. На графиках должны быть отмечены расчётные точки с численными метками, отложенными вдоль осей, указаны масштабы.

Таблица 1.3

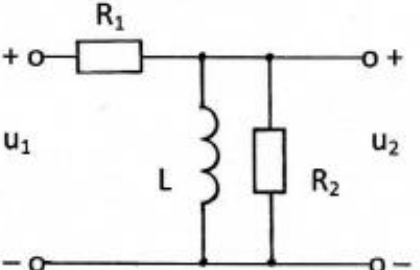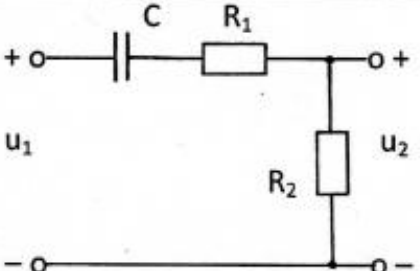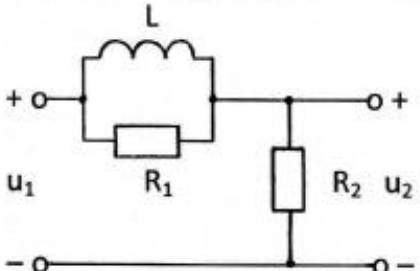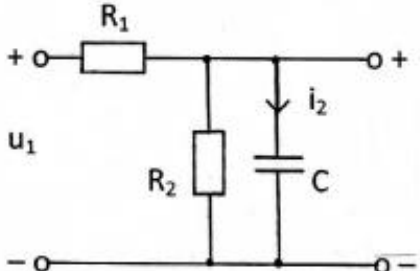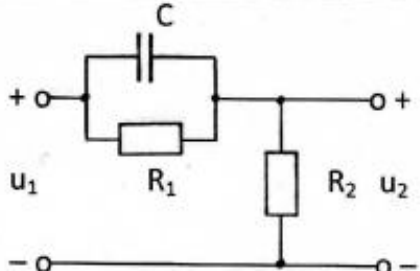Вариант	Схема	Данные для расчёта
А		$R_1 = R_2 = R = (M+N) \text{ кОм}$ $L = N \cdot (M+N)^2 / 2 \text{ мГн}$
Б		$R_1 = R_2 = R = (M+N) \text{ кОм}$ $C = N/2 \text{ нФ}$
В		$R_1 = R_2 = R = (M+N) \text{ кОм}$ $L = N \cdot (M+N)^2 / 2 \text{ мГн}$
Г		$R_1 = R_2 = R = (M+N) \text{ кОм}$ $C = 2 \cdot N \text{ нФ}$
Д		$R_1 = R_2 = R = (M+N) \text{ кОм}$ $C = 2 \cdot N \text{ нФ}$

Задача 5

Анализ переходных колебаний в электрической цепи

классическим методом

Найдите закон изменения напряжения и тока на реактивном элементе $u_C(t)$, $i_C(t)$ или $u_L(t)$, $i_L(t)$ после коммутации при условии, что до коммутации в цепи был установившийся режим.

Для этого:

1. Выберите для своего варианта схему цепи и рассчитайте её параметры через M и N из табл. 1.4, если последняя цифра номера зачётной книжки нечётная, или из табл. 1.5, если – чётная (цифру 0 считать чётной).
2. Составьте для схемы, получившейся после коммутации, систему уравнений по законам Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений и получите одно дифференциальное уравнение относительно $u_C(t)$ или $i_L(t)$.
3. Найдите путём решения полученного дифференциального уравнения искомую реакцию цепи $u_C(t)$ или $i_L(t)$, по которой определите $i_C(t)$ или $u_L(t)$ соответственно.
4. Постройте графики функций $u_C(t)$, $i_C(t)$ или $i_L(t)$, $u_L(t)$.

Таблица 1.4

Вариант	Схема	Данные для расчёта
А		$U_0 = 10 \cdot N \text{ В}$ $R_1 = R_2 = M \cdot N \text{ Ом}$ $R_3 = 8 \cdot M \cdot N \text{ Ом}$ $C = 1/M \text{ мкФ}$
Б		$U_0 = 6 \cdot N \text{ В}$ $R_1 = R_2 = M \cdot N \text{ Ом}$ $R_3 = 8 \cdot M \cdot N \text{ Ом}$ $L = M/10 \text{ мГн}$
В		$U_0 = 6 \cdot N \text{ В}$ $R_1 = R_2 = R_3 = M \cdot N \text{ Ом}$ $C = 0,6/M \text{ мкФ}$
Г		$I_0 = 6/N \text{ мА}$ $R_1 = R_2 = R_3 = M \cdot N \text{ Ом}$ $L = M/10 \text{ мГн}$
Д		$I_0 = 6/N \text{ мА}$ $R_1 = R_2 = M \cdot N \text{ Ом}$ $R_3 = 4 \cdot M \cdot N \text{ Ом}$ $C = 0,6/M \text{ мкФ}$

Таблица 1.5

Вариант	Схема	Данные для расчёта
А		$U_0 = 10 \cdot N \text{ В}$ $R_1 = R_2 = M \cdot N \text{ Ом}$ $R_3 = 8 \cdot M \cdot N \text{ Ом}$ $C = 1/M \text{ мкФ}$
Б		$U_0 = 6 \cdot N \text{ В}$ $R_1 = R_2 = M \cdot N \text{ Ом}$ $R_3 = 8 \cdot M \cdot N \text{ Ом}$ $L = M/10 \text{ мГн}$
В		$U_0 = 6 \cdot N \text{ В}$ $R_1 = R_2 = R_3 = M \cdot N \text{ Ом}$ $C = 0,6/M \text{ мкФ}$
Г		$I_0 = 6/N \text{ мА}$ $R_1 = R_2 = R_3 = M \cdot N \text{ Ом}$ $L = M/10 \text{ мГн}$
Д		$I_0 = 6/N \text{ мА}$ $R_1 = R_2 = M \cdot N \text{ Ом}$ $R_3 = 4 \cdot M \cdot N \text{ Ом}$ $C = 0,6/M \text{ мкФ}$

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ 1–2

1.1. Определение электрической цепи. Понятие тока, напряжения, мощности и энергии

[1, с.11–14; 2, с.10–12]

Электрической цепью называется электромагнитная система, состоящая из преобразователей энергии, электромагнитные процессы в которой целесообразно описывать с помощью понятий «электрический ток» и «электрическое напряжение».

Под электрическим током в проводниках понимают упорядоченное движение электрических зарядов. Мерой тока является скалярная величина, представляющая собой количество электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника в единицу времени, т.е. скорость изменения заряда: $i(t) = \frac{dq}{dt}$ (А).

Току приписывается произвольно выбранное положительное направление, указываемое стрелкой. Поскольку протекание тока, т.е. перемещение зарядов, связано с преобразованием энергии, то для его оценки вводится другая скалярная величина – напряжение. Под электрическим напряжением понимают количество энергии, затрачиваемой на перемещение единичного заряда из одной точки в другую: $u(t) = dW(t)/dq$, где $W(t)$ – энергия (Дж). Если физические размеры цепи не играют роли, то напряжение между точками а и b определяется также как разность потенциалов этих точек: $u_{ab}(t) = \varphi_a - \varphi_b$. Напряжение измеряется в вольтах (В). Положительное направление напряжения выбирается произвольно и обозначается знаками «+» и «-». Знаком «+» помечается тот зажим цепи, из потенциала которого вычитается потенциал другого зажима цепи. При этом, если потенциал зажима, помеченного знаком «+», будет выше потенциала другого зажима, то значение напряжения будет положительным, в противном случае – отрицательным.

Условимся называть согласным такой выбор положительных направлений напряжения и тока, при котором стрелка тока ориентирована

от зажима, помеченного знаком «+», в сторону другого зажима цепи (рис. 2.1,а), и встречным – в противном случае (рис. 2.1,б).

Значение напряжения и тока в данный момент времени называется мгновенным значением.

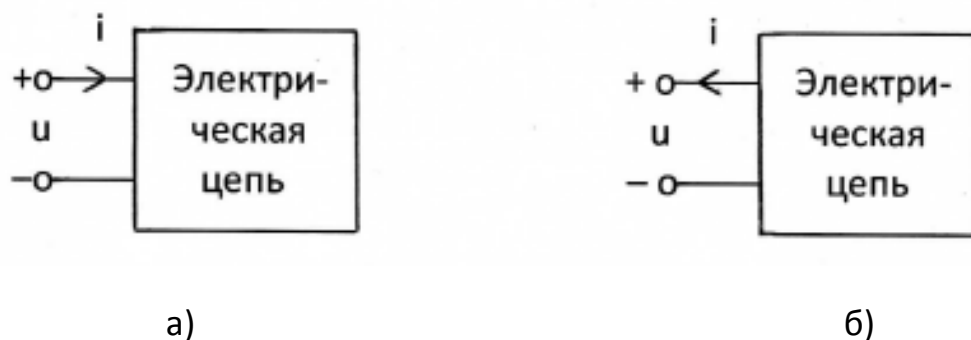


Рис. 2.1

Скорость изменения энергии в цепи представляет собой мгновенную мощность

$$p(t) = \frac{dW}{dt} = \frac{dW}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = u(t) \cdot i(t).$$

Если при согласном выборе положительных направлений напряжения и тока $p > 0$, то цепь потребляет энергию, если же цепь отдаёт энергию (энергия цепи убывает), то $p < 0$.

1.2. Элементы электрических цепей и их свойства

[1, с.15–22; 2, с.13–24].

Под элементом электрической цепи понимают идеализированное устройство, отображающее какое-либо одно из свойств реальной электромагнитной системы. Различают пассивные и активные элементы.

ЛИНЕЙНЫЕ ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Резистивное сопротивление – такой элемент электрической цепи, который отображает свойство электромагнитного поля рассеивать энергию. Графическое изображение линейного элемента показано на

рис. 2.2,а. Свойства резистивного сопротивления полностью определяются его вольт-амперной характеристикой – зависимостью тока i_R от подведённого напряжения u_R .

На рис. 2.2,б приведён график вольт-амперной характеристики линейного резистивного сопротивления, представляющий собой графическую иллюстрацию закона Ома.

Для резистивного сопротивления при согласном выборе положительных направлений напряжения и тока

$$u_R = R \cdot i_R \quad \text{или} \quad i_R = G \cdot u_R,$$

что является математической записью закона Ома. Постоянные коэффициенты R и $G=1/R$, количественно характеризующие элемент, называются сопротивлением и проводимостью элемента и измеряются соответственно в омах (Ом) и сименсах (См).

Индуктивность – такой элемент электрической цепи, который отображает свойство поля запасать энергию в виде энергии магнитного поля. Условное графическое изображение элемента индуктивности приведено на рис. 2.2,в. Между напряжением u_L , приложенным к элементу, и током i_L , проходящим через элемент, при согласном выборе их положительных направлений существует соотношение

$$u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}.$$

Энергия, запасённая в индуктивности, $W = \frac{L \cdot i_L^2}{2}$. Постоянный коэффициент L , количественно характеризующий элемент, т.е. его параметр, называется, как и элемент, индуктивностью и измеряется в генри (Гн).

Ёмкость – элемент электрической цепи, отображающий свойство поля запасать энергию в виде энергии электрического поля (рис. 2.2,г). При согласном выборе положительных направлений напряжения u_C на зажимах элемента и тока i_C , проходящего через элемент, имеем:

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}.$$

Энергия, запасённая в ёмкости, $W = \frac{C \cdot u_C^2}{2}$. Постоянный коэффициент C , количественно характеризующий элемент, т.е. его параметр, называется ёмкостью и измеряется в фарадах (Ф).

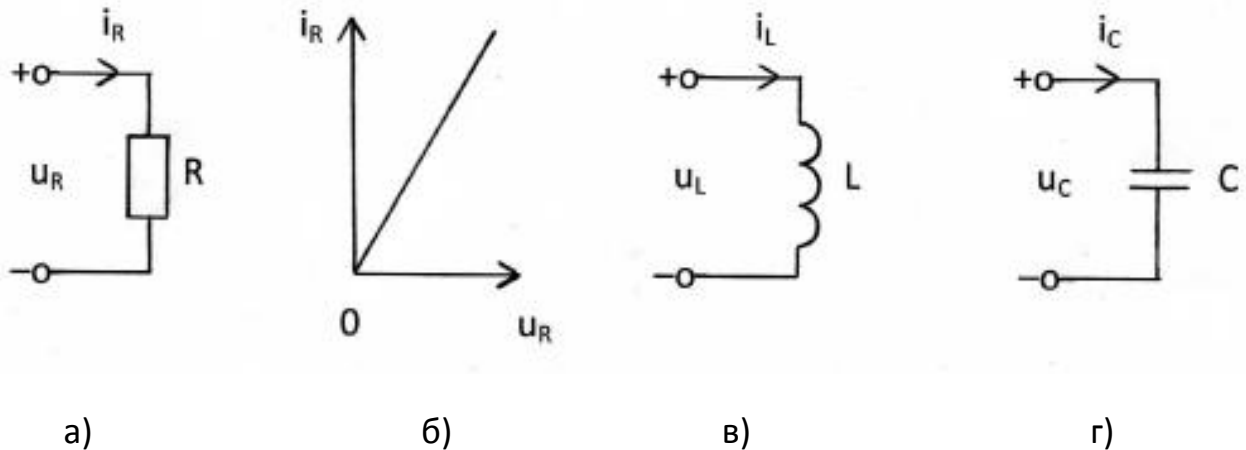


Рис. 2.2

АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Активные элементы или источники – это такие идеализированные элементы, которые отображают свойство реальных устройств вносить энергию в электрическую цепь. Существуют независимые и зависимые источники.

Независимым источником напряжения называется такой активный элемент, у которого напряжение на выходных зажимах $u_0(t)$ не зависит от свойств цепи, являющейся внешней по отношению к источнику. Напряжение $u_0(t)$ называется задающим напряжением источника.

Независимым источником тока называется такой активный элемент, для которого ток, проходящий через его внешние зажимы $i_0(t)$ не зависит от свойств цепи, внешней по отношению к источнику. Этот ток $i_0(t)$ называют задающим током источника.

Условные графические изображения независимых источника напряжения (ИН) и источника тока (ИТ) приведены на рис. 2.3,а и 2.3,б.



Рис. 2.3

При $u_0(t) = 0$ зажимы, к которым подключен источник напряжения, оказываются, соединены между собой накоротко (Рис. 2.4,а). При $i_0(t) = 0$ ветвь цепи, которую образует источник тока, оказывается разомкнутой (Рис. 2.4,б).

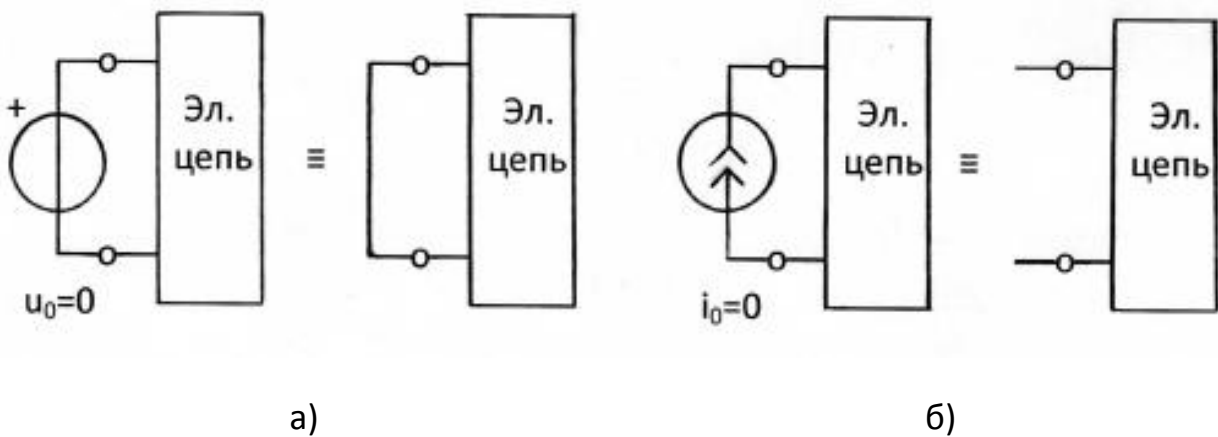


Рис. 2.4

Поэтому можно считать, что источник напряжения имеет нулевое внутреннее сопротивление, а источник тока имеет бесконечно большое внутреннее сопротивление или нулевую внутреннюю проводимость.

Понятие о зависимых источниках является результатом идеализации свойств реальных усилителей.

Зависимый или управляемый источник напряжения (тока) представляет собой элемент электрической цепи с двумя парами внешних зажимов, причём задающее напряжение (или задающий ток) на выходной

паре его зажимов определяется напряжением или током, подведённым к другой (управляющей) паре его зажимов.

Различают четыре типа зависимых источников: источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН); источник напряжения, управляемый током (ИНУТ); источник тока, управляемый напряжением (ИТУН); источник тока, управляемый током (ИТУТ).

Условные графические изображения зависимых источников и характеризующие их соотношения приведены на рис. 2.5. Коэффициенты k , r , g , β являются вещественными положительными или отрицательными числами.

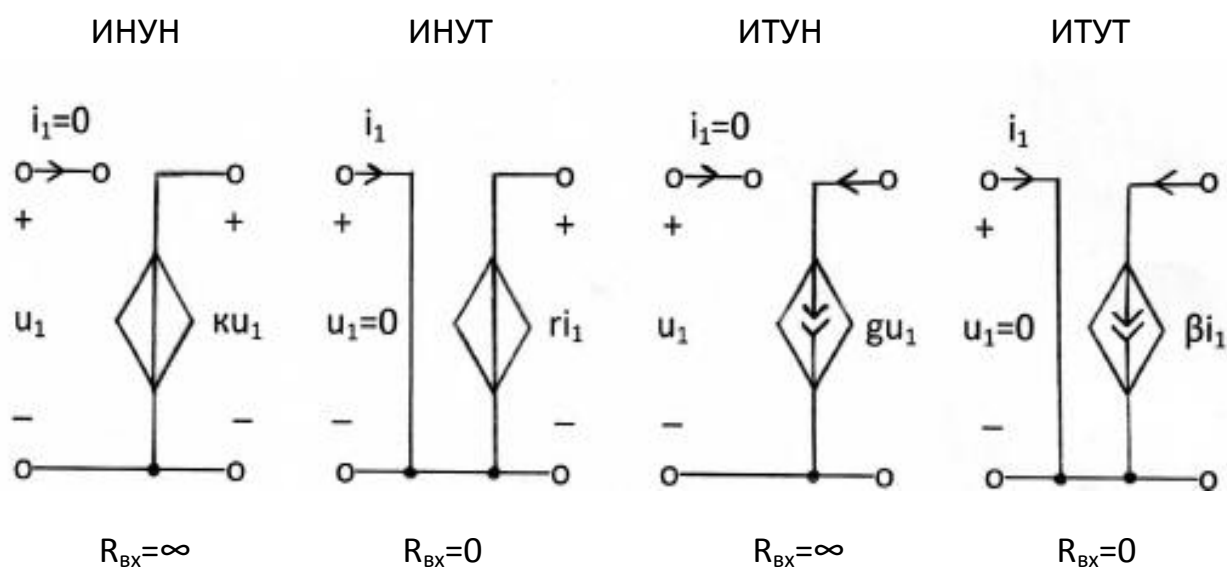


Рис. 2.5

При анализе колебаний в реальной линейной электрической цепи она заменяется некоторой идеализированной цепью из того или иного числа рассмотренных выше элементов – моделью этой цепи.

Графическое изображение модели называют схемой замещения цепи, или просто схемой. Простейшей моделью резистора является резистивное сопротивление, конденсатора – ёмкость, катушки индуктивности – индуктивность. Их схемные изображения показаны на рис. 2.2.

В качестве усилительных элементов линейных цепей часто используются операционные усилители (ОУ). Операционный усилитель – это модульный многокаскадный усилитель с дифференциальным входом.

Таблица 2.1,а

Наименование элемента	Схемное изображение	Схема замещения
Дифференциальный операционный усилитель		
Инверсный операционный усилитель		
Усилитель с конечным усилением		
Усилитель - повторитель напряжения		

Таблица 2.1,б

Наименование элемента	Схемное изображение	Схема замещения
Дифференциальный операционный усилитель		
Инверсный операционный усилитель		
Усилитель с конечным усилением		
Усилитель - повторитель напряжения		

Идеализированные модели некоторых типов усилительных элементов показаны в табл. 2.1,а (старый ГОСТ), а в табл. 2.1,б (новый ГОСТ). Как видно из табл. 2.1, схемы замещения приведённых в ней усилителей представляют собой ИНУН (смотри рис.2.5). Коэффициент усиления может быть как угодно большим (для операционных усилителей μ) или конечным положительным или отрицательным числом k .

1.3. Законы Кирхгофа

[1, с.35–40; 2, с.28–29]

В основе методов анализа электрических цепей лежат законы Кирхгофа. Они верны для любых электрических цепей: как линейных, так и нелинейных.

Первый закон Кирхгофа гласит: алгебраическая сумма токов в ветвях, сходящихся к любому узлу электрической цепи, тождественно равна нулю.

Узел (сложный) – место соединения трех и более ветвей. Ветвь – участок цепи с одинаковым током между двумя узлами.

Согласно этому закону, если к некоторому узлу цепи подсоединено n ветвей с токами i_1, i_2, \dots, i_n , то в любой момент

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k i_k = 0,$$

где $\alpha_k = 1$, если выбранное или заданное положительное направления тока i_k ориентировано от узла, и $\alpha_k = -1$ в противном случае.

Если цепь содержит N_y узлов, то для токов в её ветвях, пользуясь первым законом Кирхгофа, можно составить $N_y - 1$ линейно-независимых уравнений.

Первый закон Кирхгофа часто называют законом токов Кирхгофа и сокращённо обозначают ЗТК.

Второй закон Кирхгофа формулируется следующим образом: алгебраическая сумма напряжений на зажимах ветвей в любом контуре цепи тождественно равна нулю. Контуром называется замкнутый путь из последовательности ветвей и узлов.

В соответствии с этим законом, если в контур входят m ветвей с напряжениями u_1, u_2, \dots, u_m , то в любой момент

$$\sum_{k=1}^m \beta_k u_k = 0,$$

где $\beta_k = 1$ или $\beta_k = -1$ в зависимости от соотношения между направлением обхода контура и выбранным или заданным положительным направлением напряжения ветви u_k . Условимся считать $\beta_k = +1$, если при обходе контура первым встречается зажим u_k , помеченный знаком «+», и $\beta_k = -1$ в противном случае.

Используя второй закон Кирхгофа, можно составить $N_B - N_Y + 1$ линейно-независимых уравнений.

Второй закон Кирхгофа часто называют законом напряжений Кирхгофа и сокращённо обозначают ЗНК.

Непосредственное применение законов Кирхгофа для определения неизвестных токов в ветвях цепи называют методом токов ветвей. Покажем это на примере.

Пусть требуется составить систему уравнений для определения токов в цепи, схема которой приведена на рис.2.6.

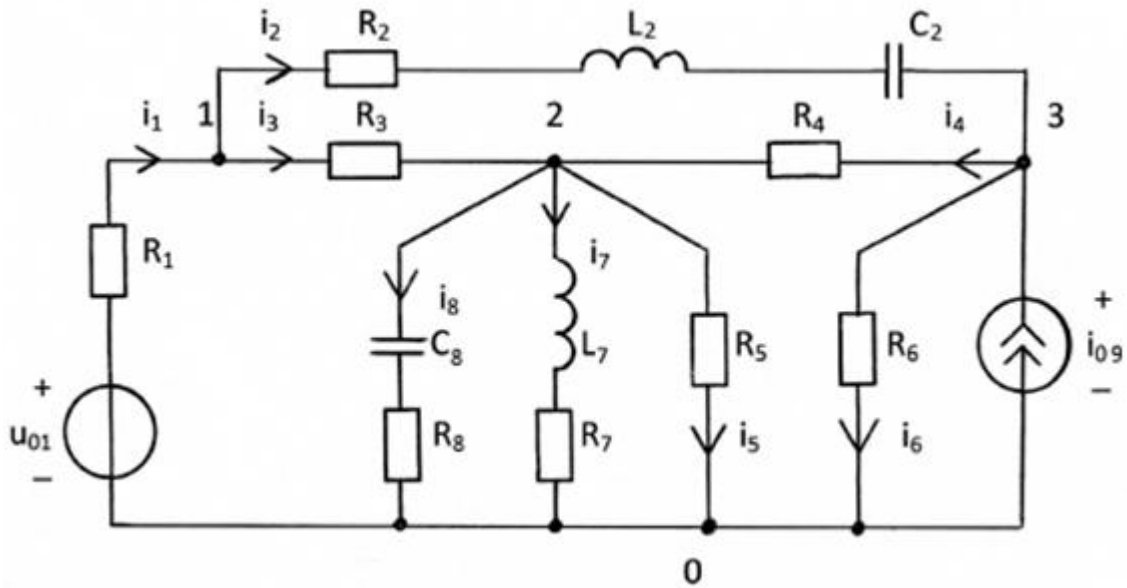


Рис. 2.6

Задаемся положительными направлениями восьми неизвестных токов (см. рис.2.6). Для решения задачи необходимо составить восемь уравнений. В схеме четыре узла 0, 1, 2, 3, потому составляем три возможных уравнения по ЗКТ:

$$-i_1 + i_2 + i_3 = 0 \quad (\text{для узла 1});$$

$$-i_3 - i_4 + i_5 + i_7 + i_8 = 0 \quad (\text{для узла 2});$$

$$-i_{09} - i_2 + i_4 + i_6 = 0 \quad (\text{для узла 3}).$$

Далее систему дополняем пятью уравнениями, составляемыми по ЗНК для независимых контуров, в которые не должен входить источник тока.

Для контура $R_2 - L_2 - C_2 - R_4 - R_3$ при согласном отсчете направлений токов и напряжений уравнение принимает вид:

$$i_2 R_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt + i_4 R_4 - i_3 R_3 = 0.$$

Для контура $U_{01} - R_1 - R_3 - R_4 - R_6$:

$$-U_{01} + i_1 R_1 + i_3 R_3 - i_4 R_4 + i_6 R_6 = 0.$$

Для контура $R_4 - R_5 - R_6$:

$$i_4 R_4 + i_5 R_5 - i_6 R_6 = 0.$$

Для контура $L_7 - R_7 - R_5$:

$$L_7 \frac{di_7}{dt} + i_7 R_7 - i_5 R_5 = 0.$$

Для контура $U_{01} - R_1 - R_3 - C_8 - R_8$:

$$-U_{01} + i_1 R_1 + i_3 R_3 + \frac{1}{C_8} \int i_8 dt + i_8 R_8 = 0.$$

Итак, получена совместная система из восьми уравнений для нахождения токов в схеме, приведенной на рис.2.6.

Контрольные вопросы

1. Что называется электрическим током? Что означает положительное (отрицательное) значение тока?
2. Что называется напряжением? Когда оно принимает положительное (отрицательное) значение?
3. Какие Вы знаете пассивные элементы электрических цепей? Каковы соотношения между током и напряжением для линейного резистивного сопротивления, индуктивности, ёмкости?
4. Какой активный элемент электрической цепи называется источником напряжения (источником тока)?
5. Какие элементы электрической цепи называются зависимыми источниками? Перечислите типы зависимых источников. Какими соотношениями характеризуется каждый из них?
6. Дайте определение узла, ветви, контура, графа, дерева графа.
7. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа.
8. Сколько независимых уравнений можно составить по первому и второму законам Кирхгофа?

1.4. Расчёт линейных резистивных цепей с одним независимым источником путём эквивалентных преобразований схемы заданной цепи

[1, с.50–55; 2, с.30–33]

Последовательным соединением элементов называется такое, при котором через все элементы проходит один и тот же ток (рис. 2.7,а). Последовательное соединение резистивных сопротивлений можно заменить одним эквивалентным сопротивлением (рис. 2.7,б) $R_{э1}$, где

$$R_{э1} = \sum_{k=1}^n R_k,$$

где n – число последовательно соединённых элементов.

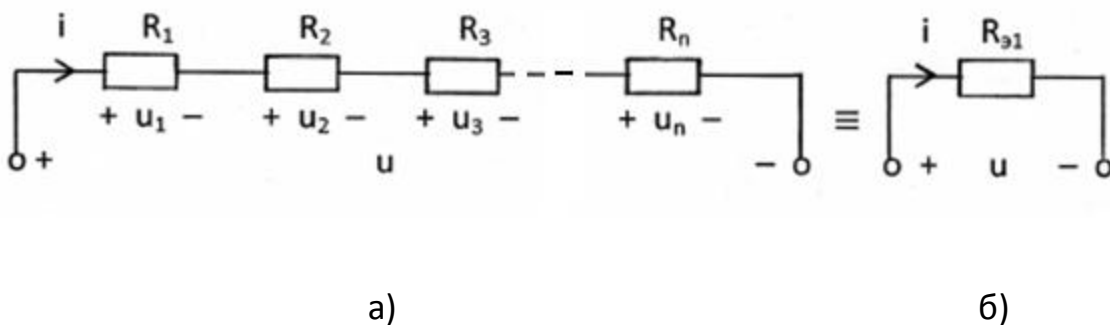


Рис. 2.7

Параллельным соединением элементов называется такое, при котором ко всем элементам приложено одно и то же напряжение (рис. 2.8,а). При параллельном соединении резистивных сопротивлений эквивалентный элемент (рис. 2.8,б) выражается через проводимость и равен сумме проводимостей параллельно соединённых элементов:

$$\frac{1}{R_{э2}} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{R_k},$$

где m – число параллельно соединённых элементов.

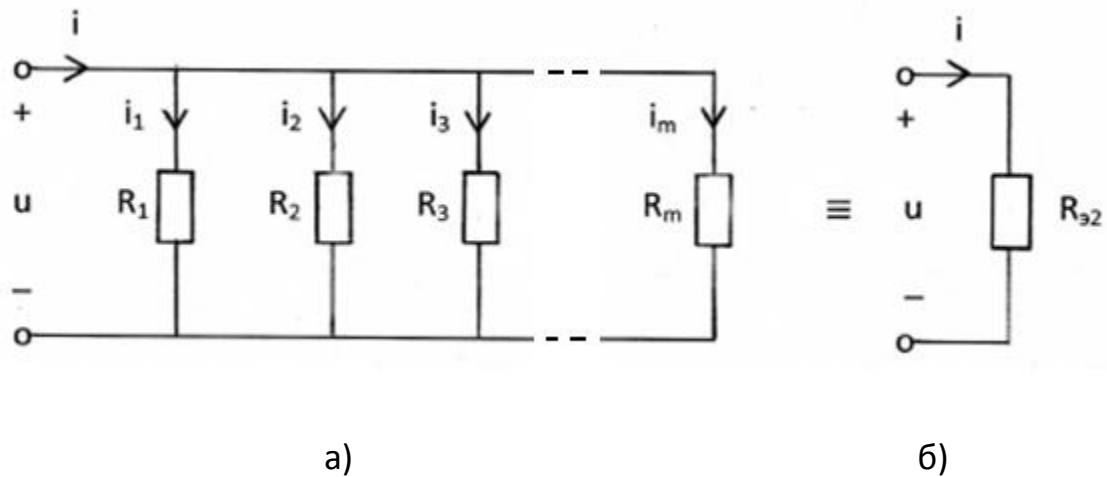


Рис. 2.8

Для цепи, состоящей из двух элементов R_1 и R_2 (рис. 2.8,а) имеем

$$R_{э2} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2); \quad u = i \cdot R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2); \quad i_1 = u / R_1 = i \cdot R_2 / (R_1 + R_2); \quad i_2 = u / R_2 = i \cdot R_1 / (R_1 + R_2).$$

Анализ последовательно-параллельных цепей с одним источником рекомендуется выполнять путём эквивалентных преобразований схемы заданной цепи в простую цепь, состоящую из источника и общего эквивалентного сопротивления цепи.

1.5. Принцип наложения и его применение для расчёта цепей

[1, с.14–15; 2, с.33–34, 47–48]

При изучении данного вопроса необходимо твёрдо усвоить, что принцип наложения применим только к линейным электрическим цепям. Согласно принципу наложения, реакция линейной электрической цепи на совокупность воздействий равна сумме реакций, вызываемых в той же цепи каждым из воздействий в отдельности.

Под воздействиями в электрических цепях понимают напряжения и токи с заданными законами изменения во времени, которые создают в цепи другие токи и напряжения, называемые реакциями. Часто воздействия – это источники, а реакции – токи и напряжения, создаваемые этими источниками.

Если в цепи имеется несколько источников, то при нахождении тока (напряжения) можно найти ток (напряжение), создаваемый каждым из источников в отдельности, а затем полученные токи (напряжения) алгебраически сложить.

Пример 2.5.1

Рассчитайте токи во всех ветвях электрической цепи, схема которой показана на рис. 2.9, используя принцип наложения, если параметры элементов цепи известны:

$$u_{01}=30 \text{ В}, \quad i_{05}=1 \text{ А}, \quad R_1=30 \text{ Ом}, \quad R_2=70 \text{ Ом}, \quad R_3=50 \text{ Ом}, \quad R_4=50 \text{ Ом}.$$

Сделайте проверку полученного решения по законам Кирхгофа.

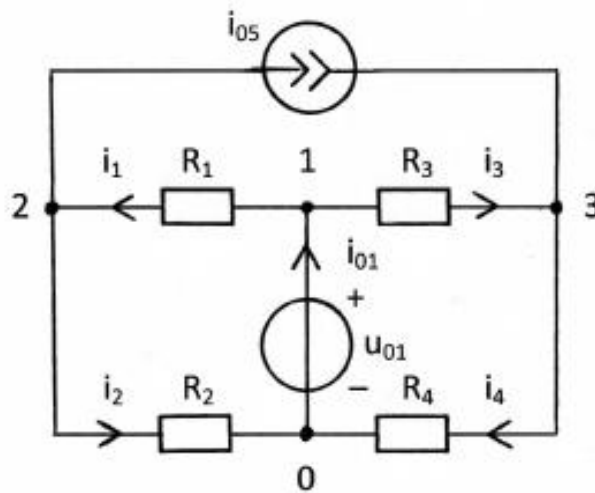


Рис. 2.9

Решение

В схеме с двумя источниками на рис. 2.9 стрелками показаны положительные направления токов $i_1, i_2, i_3, i_4, i_{01}$, выбранные произвольно. В схеме показаны узлы 0, 1, 2, 3. Согласно принципу наложения ток i_k от двух источников равен алгебраической сумме частичных токов i_k', i_k'' от первого и второго источников в отдельности. Решение задачи состоит из четырёх этапов.

1. Источник напряжения u_{01} в цепи оставлен, а источник тока удалён (рис. 2.10,а), т.е. вместо него имеем обрыв ветви. В схеме с одним источником напряжения с задающим напряжением u_{01} вычисляем частичные токи $i_1', i_2', i_3', i_4', i_{01}'$ путём эквивалентных преобразований схемы заданной цепи. Направление частичных токов тоже выбирается произвольно.

В схеме на рис. 2.10,а резисторы R_1 и R_2 (R_3 и R_4) соединены последовательно, так как по ним протекает один и тот же ток $i_1'=i_2'$ ($i_3'=i_4'$). Заменяем их эквивалентным сопротивлением $R_{э1}=R_1+R_2=30+70=100$ Ом ($R_{э2}=R_3+R_4=50+50=100$ Ом) (Рис. 2.10, б).

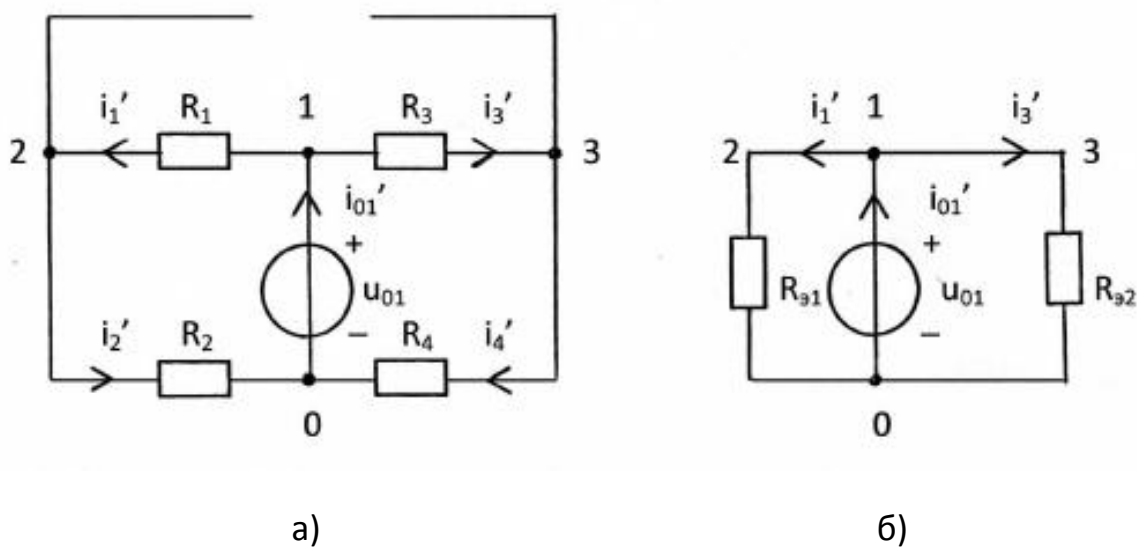


Рис. 2.10

Вычисляем частичные токи, используя закон Ома и первый закон Кирхгофа:

$$i_1'=i_2'=u_{01}/R_{э1}=30/100=0,3 \text{ А}; \quad i_3'=i_4'=u_{01}/R_{э2}=30/100=0,3 \text{ А}; \quad i_{01}'=i_2'+i_4'=0,6 \text{ А}.$$

2. Источник тока i_{01} в цепи оставлен, а источник напряжения удалён (рис. 2.11,а), т.е. вместо него показано короткое замыкание (провод). В схеме с одним источником тока с задающим током i_{01} вычисляем

частичные токи i_1'' , i_2'' , i_3'' , i_4'' , i_{01}'' путём эквивалентных преобразований схемы заданной цепи.

В схеме на рис. 2.11,а резисторы R_1 и R_2 (R_3 и R_4) соединены параллельно, так как к ним приложено одно и то же напряжение u_{12} (u_{31}).

Заменяем параллельные резисторы их эквивалентными сопротивлениями $R_{33}=R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2) = 2100 / 100 = 21$ Ом ($R_{34}=R_3 \cdot R_4 / (R_3 + R_4) = 2500 / 100 = 25$ Ом) (Рис. 2.11,б). Вычисляем частичные токи, используя закон Ома и первый закон Кирхгофа: $u_{R33}=i_{05} \cdot R_{33} = 1 \cdot 21 = 21$ В; $u_{R34}=i_{05} \cdot R_{34} = 1 \cdot 25 = 25$ В;

$$i_1'' = u_{R33} / R_1 = 21 / 30 = 0,7 \text{ А}; \quad i_2'' = u_{R33} / R_2 = 21 / 70 = 0,3 \text{ А}; \quad i_3'' = u_{R34} / R_3 = 25 / 50 = 0,5 \text{ А};$$

$$i_4'' = u_{R34} / R_4 = 25 / 50 = 0,5 \text{ А}; \quad i_{01}'' + i_1'' - i_3'' = 0; \quad i_{01}'' = -i_1'' + i_3'' = -0,7 + 0,5 = -0,2 \text{ А}.$$

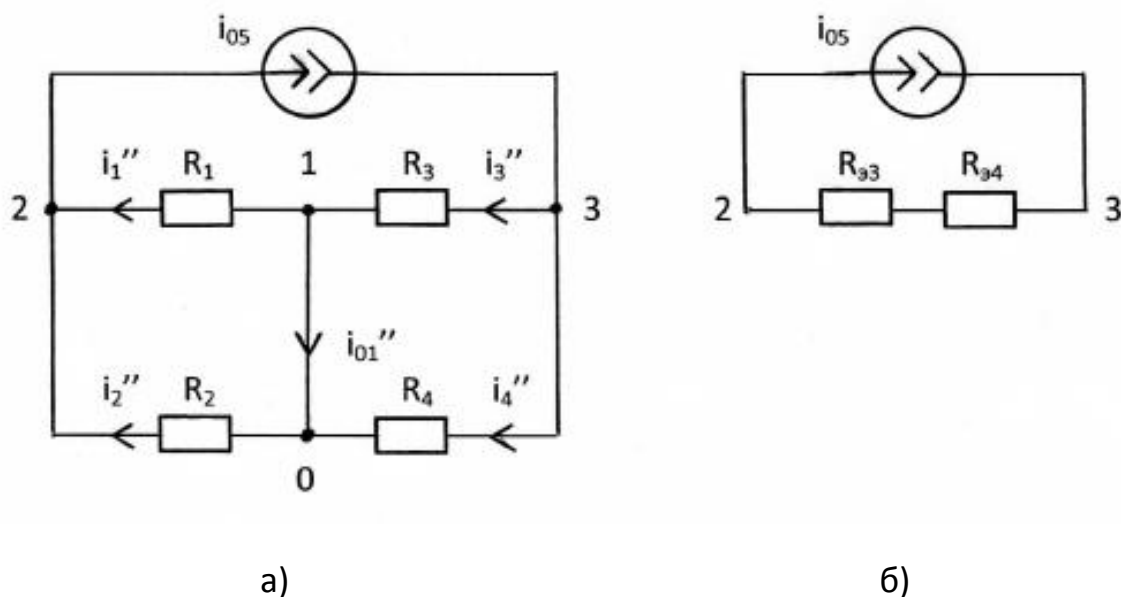


Рис. 2.11

3. Нахождение истинных токов в ветвях цепи

Истинные токи определяются как алгебраическая сумма частичных токов, т.е. сравниваются направление частичных токов с направлением истинного тока в исходной цепи.

Для ветви 1:

$$i_1 = i_1' + i_1'' = 0,3 + 0,7 = 1 \text{ A.}$$

Для ветви 2:

$$i_2 = i_2' - i_2'' = 0,3 - 0,3 = 0 \text{ A.}$$

Для ветви 3:

$$i_3 = i_3' - i_3'' = 0,3 - 0,5 = -0,2 \text{ A.}$$

Для ветви 4:

$$i_4 = i_4' + i_4'' = 0,3 + 0,5 = 0,8 \text{ A.}$$

Для ветви 01:

$$i_{01} = i_{01}' - i_{01}'' = 0,6 + 0,2 = 0,8 \text{ A.}$$

Ответ представлен в виде таблицы.

Таблица 2.2

$i_1, \text{ A}$	$i_2, \text{ A}$	$i_3, \text{ A}$	$i_4, \text{ A}$	$i_{01}, \text{ A}$	$i_{05}, \text{ A}$	$u_{01}, \text{ B}$
1	0	-0,2	0,8	0,8	1	30

4. Проверка решения по законам Кирхгофа.

$$-i_{01} + i_1 + i_3 = -0,8 + 1 - 0,2 = 0; \quad (\text{ЗТК. Узел 1})$$

$$-i_1 + i_{05} + i_2 = -1 + 1 - 0 = 0; \quad (\text{ЗТК. Узел 2})$$

$$-i_{05} - i_3 + i_4 = -1 + 0,2 + 0,8 = 0; \quad (\text{ЗТК. Узел 3})$$

$$i_1 \cdot R_1 + i_2 \cdot R_2 - u_{01} = 1 \cdot 30 + 0 \cdot 70 - 30 = 0; \quad (\text{ЗНК})$$

$$i_3 \cdot R_3 + i_4 \cdot R_4 - u_{01} = -0,2 \cdot 50 + 0,8 \cdot 50 - 30 = 0. \quad (\text{ЗНК})$$

1.6. Две схемы замещения генераторов

[1, с.41–44, 55–56; 2, с.35–37, 57–60]

Термин «генератор» означает реальный источник энергии, т.е. источник напряжения или тока с учётом потерь энергии. Поскольку потери энергии, по определению, описываются с помощью резистивного сопротивления, то возможны две схемы генераторов – генератор напряжения и генератор тока. Эти схемы представлены на рис. 2.12.

Если значения внутренних сопротивлений генераторов одинаковы $R_{ГН} = R_{ГТ} = R_{Г}$, а задающее напряжение генератора напряжения связано с задающим током генератора тока соотношением $u_{Г} = i_{Г} \cdot R_{Г}$, то генераторы напряжения и тока считаются эквивалентными, то есть на их зажимах создаются одинаковые напряжения и проходят одинаковые токи при подключении внешней цепи.

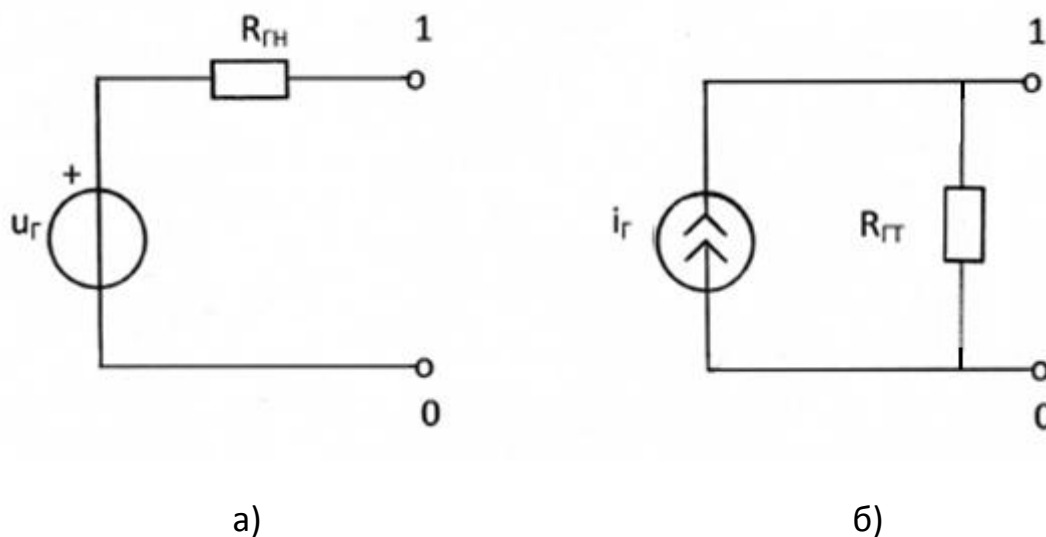


Рис. 2.12

1.7. Метод узловых напряжений

[1, с.63–68, 72–73; 2, с.53–57]

В данном методе переменными или неизвестными системы уравнений анализируемой цепи являются узловые напряжения $U_{1y}, U_{2y}, U_{3y}, \dots, U_{Ny}$, т. е. напряжения, равные разности потенциалов К-го и базисного узла. Потенциал базисного узла принимается равным нулю ($U_{0y} = 0$).

Для цепи, имеющей $N = N_y - 1$ независимых узлов, каноническая форма записи системы узловых уравнений имеет вид:

$$\begin{aligned} + G_{11} \cdot U_{1y} - G_{12} \cdot U_{2y} - G_{13} \cdot U_{3y} - \dots - G_{1N} \cdot U_{Ny} &= I_{1y}, \\ - G_{21} \cdot U_{1y} + G_{22} \cdot U_{2y} - G_{23} \cdot U_{3y} - \dots - G_{2N} \cdot U_{Ny} &= I_{2y}, \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot & \\ - G_{N1} \cdot U_{1y} - G_{N2} \cdot U_{2y} - G_{N3} \cdot U_{3y} - \dots + G_{NN} \cdot U_{Ny} &= I_{Ny}. \end{aligned}$$

В данной системе узловых уравнений G_{NN} – собственная проводимость N-го узла цепи – арифметическая сумма проводимостей всех ветвей, подключённых одним из зажимов к N-му узлу цепи. Собственные проводимости в системе узловых уравнений записываются со знаком «плюс». G_{KN} – взаимная проводимость К-го и N-го узлов цепи – сумма проводимостей всех ветвей, включённых между К-м и N-м узлами цепи. Взаимные проводимости в системе узловых уравнений записываются со знаком «минус».

I_{Ky} – узловой ток К-го узла цепи – алгебраическая сумма задающих токов источников тока, подключённых к К-му узлу цепи, причём слагаемые этой суммы берутся со знаком «плюс», если задающий ток источника ориентирован в сторону К-го узла, и со знаком «минус» – в противном случае. В результате решения системы узловых уравнений определяются неизвестные узловые напряжения U_{Ky} .

Пусть в цепи направление тока i показано стрелкой от узла N к узлу M и между узлами N и M ветвь содержит только один резистор R. Тогда ток i вычисляется в ветви по формуле

$$i = (U_{Ny} - U_{My})/R = (U_{Ny} - U_{My}) \cdot G$$

Пример 2.7.1

Для цепи на рис. 2.13 методом узловых напряжений определить все токи, если $u_{01}=3$ В; $u_{06}=5$ В; $i_{03}=2$ А; $R_2 = R_4 = R_5 = R_6 = 10$ Ом.

Сделайте проверку полученного решения по законам Кирхгофа.

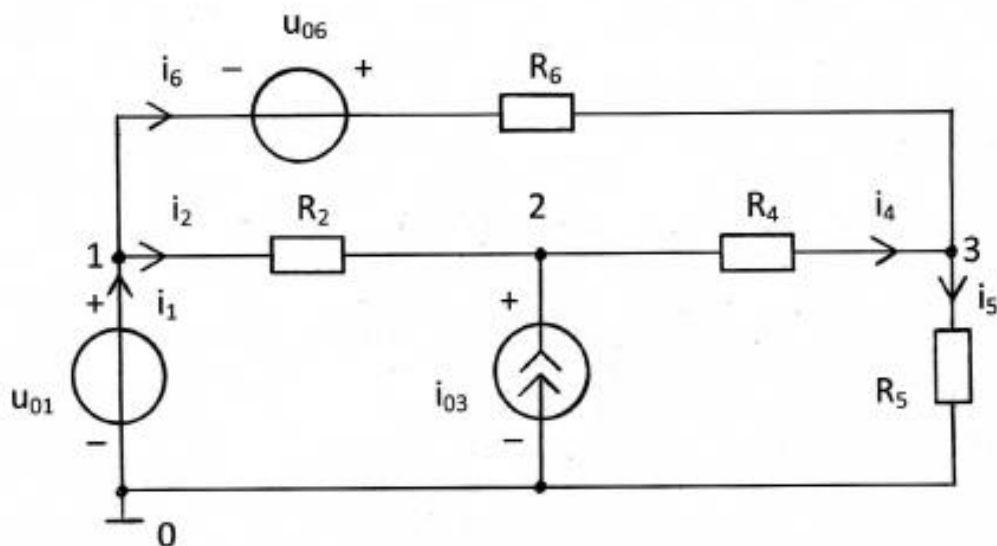


Рис. 2.13

Решение

Если рассчитываемая цепь содержит ветвь, состоящую только из источника напряжения, то в качестве базисного узла следует выбирать зажим ветви, к которому подключён этот источник напряжения. Узловое напряжение базисного узла принимается равным нулю, то есть $U_{0y}=0$. Пронумеруем все узлы 0, 1, 2, 3 так, как показано на рис. 2.13.

Поскольку узловым напряжением называется разность потенциалов между неким узлом цепи и базисным узлом, то напряжение узла 1 совпадает с напряжением источника напряжения u_{01} , то есть $U_{1y}=u_{01}=3$ В. Для оставшихся узлов 2 и 3 нужно составить узловые уравнения.

Для узла 2:

$$-\frac{1}{R_2} \cdot u_{1y} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right) \cdot U_{2y} - \frac{1}{R_4} \cdot U_{3y} = i_{03}.$$

Для узла 3:

$$-\frac{1}{R_6} \cdot u_{1y} - \frac{1}{R_4} \cdot U_{2y} - \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}\right) \cdot U_{3y} = \frac{u_{06}}{R_6}.$$

Слагаемое в правой части последнего уравнения явилось следствием замены схемы генератора напряжения в ветви $u_{06} - R_6$ на генератор тока $i_{06} = \frac{u_{06}}{R_6}$ в этой ветви.

Заменяем $u_{01}, u_{06}, i_{03}, R_2, R_4, R_5, R_6$ численными значениями.

$$-0,3 + 0,2 \cdot U_{2y} - 0,1 \cdot U_{3y} = 2,$$

$$-0,3 - 0,1 \cdot U_{2y} + 0,3 \cdot U_{3y} = 0,5.$$

Умножим уравнения на 10 и перенесём числа в правую часть.

$$2 \cdot U_{2y} - U_{3y} = 23,$$

$$-U_{2y} + 3 \cdot U_{3y} = 8.$$

Решение системы уравнений $U_{2y} = 15,4$ В; $U_{3y} = 7,8$ В.

Для нахождения токов в ветвях задаём (произвольно) положительные направления отсчёта этих токов (см.рис. 2.13).

Тогда, используя закон Ома, получаем:

$$i_2 = (U_{1y} - U_{2y})/R_2 = (3 - 15,4)/10 = -1,24 \text{ А};$$

$$i_4 = (U_{2y} - U_{3y})/R_4 = (15,4 - 7,8)/10 = 0,76 \text{ А};$$

$$i_5 = (U_{3y} - U_{0y})/R_5 = (7,8 - 0)/10 = 0,78 \text{ А};$$

$$i_6 = (U_{1y} - U_{3y} + u_{06})/R_6 = (3 - 7,8 + 5)/10 = 0,02 \text{ А}.$$

Ток i_1 через источник напряжения вычисляем по первому закону Кирхгофа. Для нулевого узла схемы имеем: $i_1 + I_{03} - i_5 = 0$. Тогда ток равен

$$i_1 = i_5 - I_{03} = 0,78 - 2 = -1,22 \text{ А}.$$

Проверка решения по законам Кирхгофа.

$$-i_1 + i_2 + i_6 = 1,22 - 1,24 + 0,02 = 0;$$

$$-i_{03} - i_2 + i_4 = -2 + 1,24 + 0,76 = 0;$$

$$-i_4 - i_6 + i_5 = -0,76 - 0,02 + 0,78 = 0;$$

$$i_2 \cdot R_2 + i_4 \cdot R_4 - i_6 \cdot R_6 + u_{06} = -12,4 + 7,6 - 0,2 + 5 = 0;$$

$$-u_{06} + i_6 \cdot R_6 + i_5 \cdot R_5 - u_{01} = -5 + 0,2 + 7,8 - 3 = 0.$$

Ответ представлен в виде таблицы.

Таблица 2.3

i_1, A	i_2, A	i_4, A	i_5, A	i_6, A	i_{03}, A	u_{01}, B	u_{06}, B
-1,22	-1,24	0,76	0,78	0,02	2	3	5

Проверка решения по законам Кирхгофа.

$$-i_1 + i_2 + i_6 = 1,22 - 1,24 + 0,02 = 0;$$

$$-i_{03} - i_2 + i_4 = -2 + 1,24 + 0,76 = 0;$$

$$-i_4 - i_6 + i_5 = -0,76 - 0,02 + 0,78 = 0;$$

$$i_2 \cdot R_2 + i_4 \cdot R_4 - i_6 \cdot R_6 + u_{06} = -12,4 + 7,6 - 0,2 + 5 = 0;$$

$$-u_{06} + i_6 \cdot R_6 + i_5 \cdot R_5 - u_{01} = -5 + 0,2 + 7,8 - 3 = 0.$$

Контрольные вопросы

1. Какое соединение элементов называется последовательным (параллельным)?
2. Сформулируйте принцип наложения.
3. Относительно каких переменных составляются уравнения при решении задачи методом узловых напряжений?
4. Как записывается каноническая система узловых уравнений?
5. Сколько независимых уравнений можно составить для цепи по методу узловых напряжений?
6. Что представляют собой коэффициенты и свободные члены системы узловых уравнений?
7. Как найти токи в элементах цепи, если известны узловые напряжения?
8. Какие две схемы замещения генератора с резистивным внутренним сопротивлением Вы знаете?
9. Когда два генератора можно считать эквивалентными? Как пересчитать генератор с источником напряжения в эквивалентный ему генератор с источником тока и наоборот?

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ 3

3.1. Гармонические напряжения и токи

[1, с.98–108; 2, с.72–75]

При изучении данного вопроса необходимо обратить внимание на следующее.

Гармонические колебания тока или напряжения могут быть описаны одной из функций

$$i(t) = I_m \cdot \cos(\omega t + \psi),$$

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \theta).$$

Обе записи равноправны, однако при решении задач следует придерживаться какой-либо одной из них. Мы будем пользоваться первой.

Наибольшее по абсолютному значению отклонение колеблющейся величины называется её амплитудой и обозначается I_m (U_m). Наименьшее значение времени, после которого процесс полностью повторяется (время одного цикла колебания), называется периодом колебания T (рис. 3.1). Число циклов колебания в единицу времени называется циклической частотой колебания f или просто частотой. Частота измеряется в герцах (Гц). Герц – одно колебание в секунду. Число циклов колебания в интервале, равном 2π единицам времени, называется угловой частотой ω , $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$.

Величина $(\omega t + \psi)$ называется фазой колебания. Значение фазы колебания в момент времени $t = 0$ называется начальной фазой колебания.

Действующим значением любого периодического тока (напряжения) называется его среднеквадратичное значение за период T

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}$$

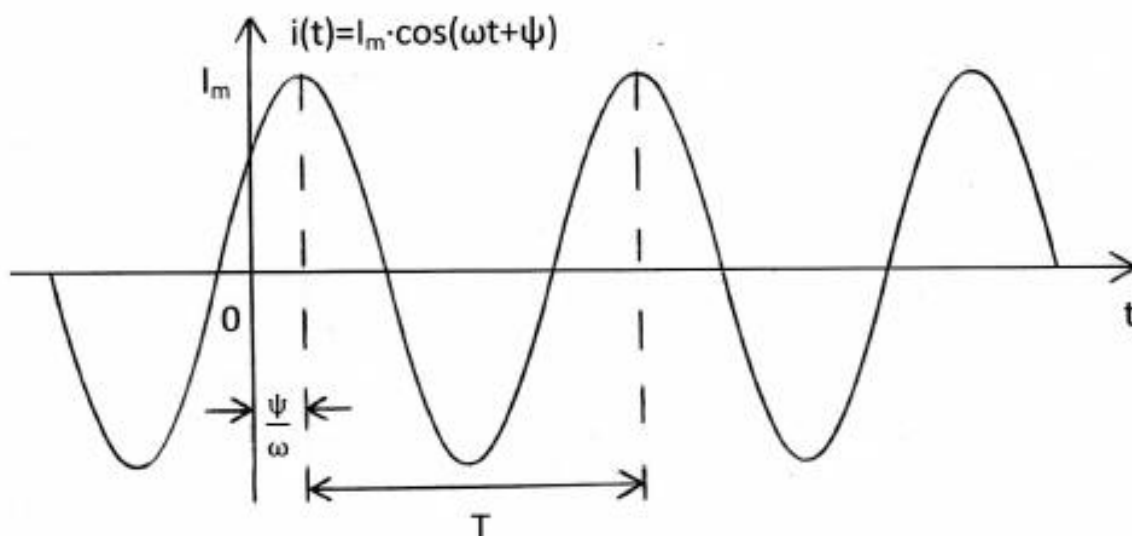


Рис. 3.1

Действующие значения гармонического тока (напряжения) в $\sqrt{2}$ раза меньше его амплитуды, т.е.

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}.$$

Измерительные приборы теплового действия показывают действующие значения токов и напряжений.

Амплитуды гармонического напряжения и тока на пассивном элементе линейной электрической цепи связаны прямой пропорциональной зависимостью следующего вида:

$$U_{mR} = R \cdot I_{mR}, \quad U_{mL} = \omega L \cdot I_{mL}, \quad U_{mC} = \frac{1}{\omega C} \cdot I_{mC}.$$

На резистивном сопротивлении ток и напряжение совпадают по фазе (рис. 3.2,а). Гармонические колебания тока в индуктивности отстают по фазе от колебаний напряжения на угол $\pi/2$ (рис. 3.2, б), а колебания тока в ёмкости опережают колебания напряжения на угол $\pi/2$ (рис. 3.2,в).

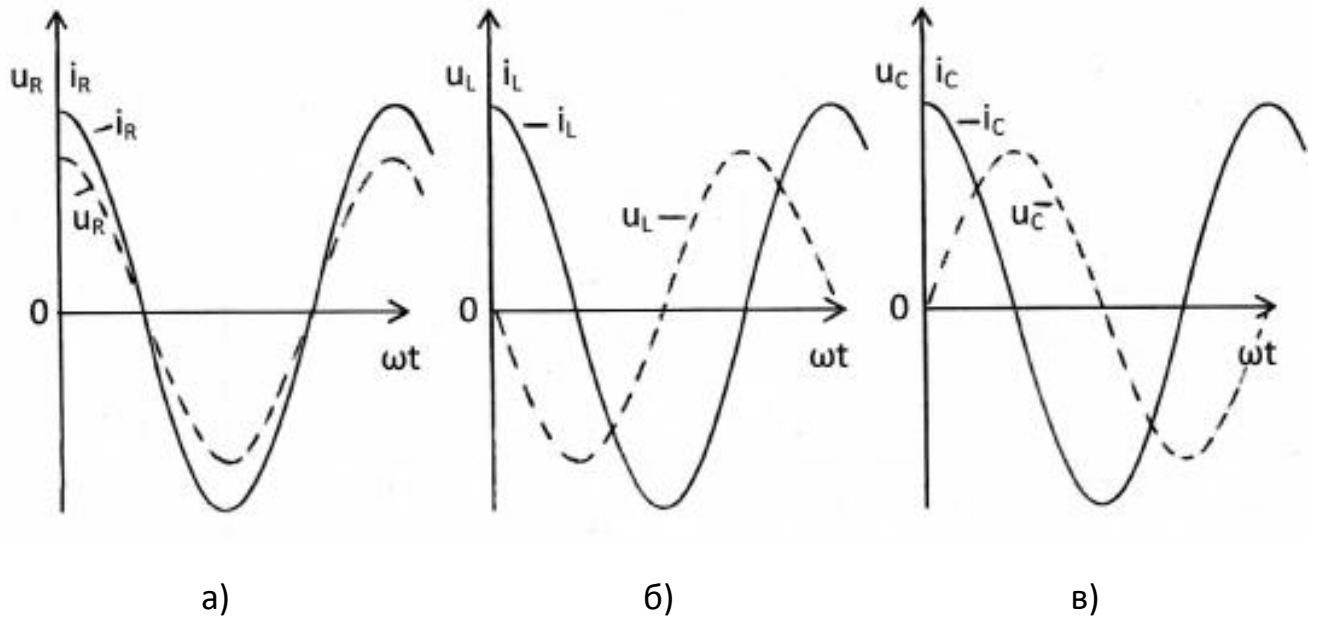


Рис. 3.2

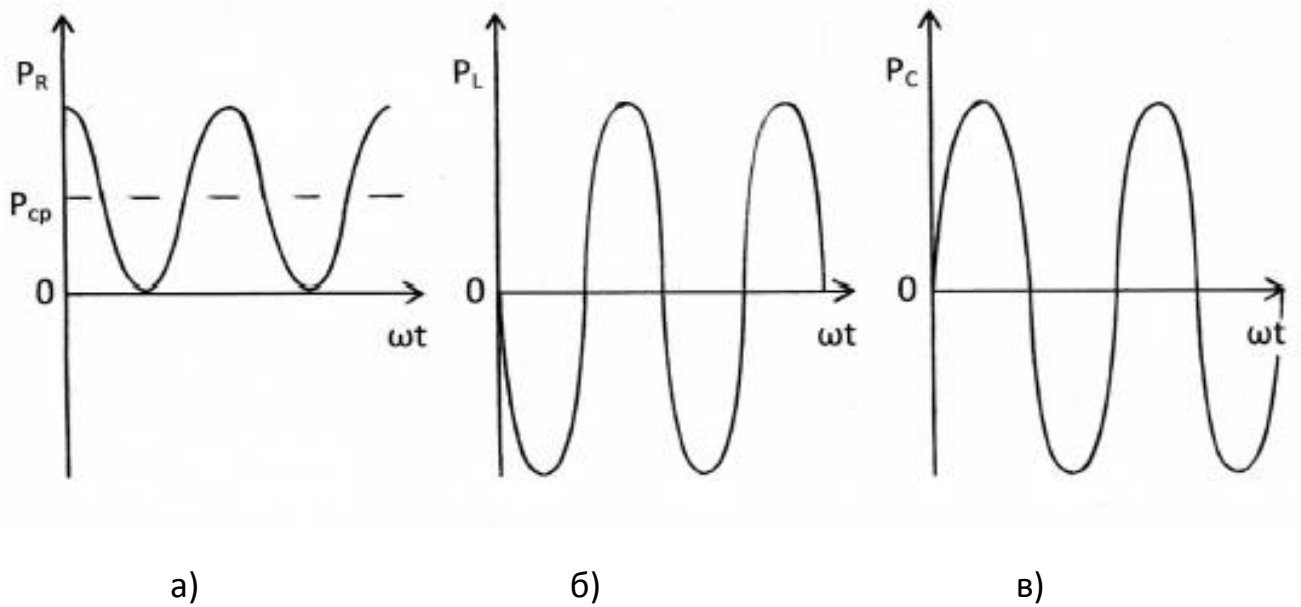


Рис. 3.3

Если мгновенное значение тока в цепи с резистивным сопротивлением, индуктивностью или ёмкостью изменяется по закону $i(t) = I_m \cdot \cos(\omega t + \psi)$, то напряжения на этих элементах будут следующими:

$$u_R(t) = I_{mR} \cdot R \cdot \cos(\omega t + \psi),$$

$$u_L(t) = I_{mL} \cdot \omega L \cdot \cos(\omega t + \psi + \pi/2),$$

$$u_C(t) = I_{mC} \cdot \frac{1}{\omega C} \cdot \cos(\omega t + \psi - \pi/2).$$

Мгновенная мощность гармонических колебаний в общем случае, когда ток и напряжение сдвинуты по фазе на некоторый угол $\varphi = \psi_u - \psi_i$, определяется по формуле:

$$\begin{aligned} p(t) &= u(t) \cdot i(t) = U_m \cdot \cos(\omega t + \psi_u) \cdot I_m \cdot \cos(\omega t + \psi_i) \\ &= U \cdot I \cdot \cos(\varphi) + U \cdot I \cdot \cos(2\omega t + \psi_u + \psi_i). \end{aligned}$$

Средняя мощность равна

$$P = P_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = U \cdot I \cdot \cos \varphi.$$

Для резистивного сопротивления $\varphi = 0$ и $P_{cp} = U_R \cdot I_R = I_R^2 \cdot R$, для индуктивности $\varphi = \pi/2$ и $P_{cp} = 0$, для ёмкости $\varphi = -\pi/2$ и $P_{cp} = 0$. Это говорит о том, что резистивное сопротивление непрерывно потребляет энергию и необратимо преобразует её в другие виды энергии, тогда как реактивные элементы часть периода накапливают энергию, а часть – отдают обратно в цепь. На рис. 3.3,а,б,в приведены временные диаграммы мгновенных мощностей. Когда мгновенная мощность положительна, элемент цепи потребляет энергию (накапливает её или рассеивает), когда отрицательна – возвращает запасённую энергию во внешнюю цепь.

Гармонические колебания равных частот в одной и той же цепи изображают на плоскости в виде некоторой диаграммы. На ней в полярной системе координат каждому колебанию соответствует радиус-вектор, длина которого в выбранном масштабе пропорциональна амплитуде колебания, а полярный угол равен начальной фазе колебания.

На рис.3.4,а,б,в приведены векторные диаграммы, соответствующие временным диаграммам гармонических колебаний на резистивном сопротивлении, индуктивности и ёмкости, представленным на рис. 3.2.

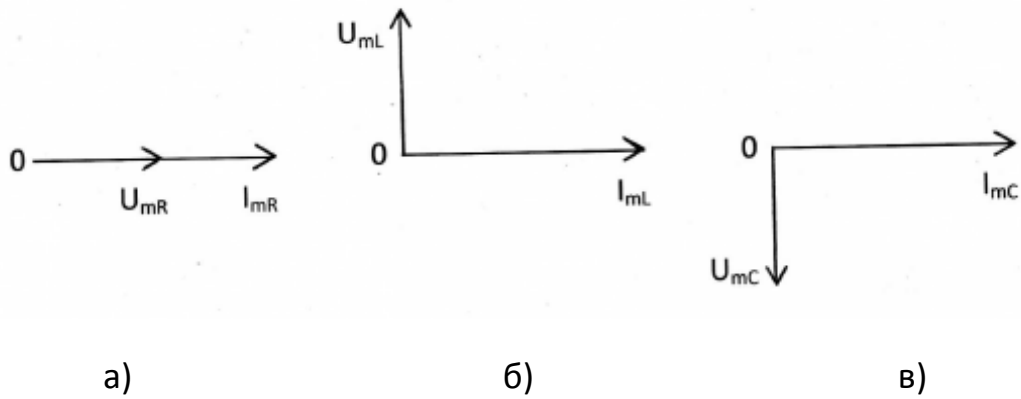


Рис. 3.4

3.2. Символическое изображение косинусоидальных функций комплексными числами. Законы Кирхгофа в комплексной форме

[1, с. 115–120; 2, с. 75–78]

Каждой косинусоидальной функции заданной частоты ω можно сопоставить вектор на комплексной плоскости. С другой стороны, каждый вектор можно записать в виде комплексного числа. Так, гармоническому колебанию, описываемому функцией $u(t) = U_m \cdot \cos(\omega t + \psi)$, можно сопоставить радиус-вектор \dot{U}_m на комплексной плоскости (рис. 3.5). Длина вектора в выбранном масштабе, равна амплитуде колебания U_m , а угол, образованный этим вектором с положительным направлением вещественной оси, – начальной фазе колебания ψ . Этому вектору соответствует комплексное число

$$\dot{U}_m = U_m \cdot e^{j\psi} = U_m \cdot (\cos \psi + j \sin \psi) = U_m \cos \psi + j U_m \sin \psi = a + j b,$$

где $j = \sqrt{-1}$ – мнимая единица; a – вещественная часть; jb – мнимая часть; b – коэффициент при мнимой части комплексного числа.

Модуль комплексного числа равен длине вектора

$$|\dot{U}_m| = U_m = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Аргумент комплексного числа равен углу между вектором и осью абсцисс

$$\psi = \arg [\dot{U}_m] = \arg (a + jb) = \arctg \frac{b}{a} + k \cdot \pi,$$

где $\arctg \frac{b}{a}$ соответствует главному значению функции, ограниченной интервалом $-\frac{\pi}{2} < \arctg \frac{b}{a} < \frac{\pi}{2}$, а значение целого числа k находится с учётом знаков составляющих a и b комплексного числа ($k = \pm 1$).

Для перехода от показательной формы записи комплексного числа $c = |c| \cdot e^{j\psi}$ к алгебраической $c = a + jb$ используется формула Эйлера

$$e^{j\psi} = \cos \psi + j \sin \psi.$$

Тогда $c = |c| \cdot \cos \psi + j|c| \cdot \sin \psi$, и поэтому вещественная часть комплексного числа $a = \operatorname{Re} (a + jb) = |c| \cdot \cos \psi$ и коэффициент при мнимой части $b = \operatorname{Im} (a + jb) = |c| \cdot \sin \psi$.

Имеют место соотношения: $j = e^{j90^\circ}$; $j^2 = -1 = e^{j180^\circ}$, $j^3 = -j = e^{-j90^\circ}$, $j^4 = 1$.

Два комплексных числа c и c^* считаются сопряжёнными, если они отличаются лишь знаками их мнимых частей, т.е. если $c = a + jb$, то $c^* = a - jb$.

Вычисления с комплексными числами сводятся к действиям с вещественными числами. В частности:

$$c_1 \cdot c_2 = (a_1 + jb_1) \cdot (a_2 + jb_2) = a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2 + j(a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1);$$

$$c \cdot c^* = (a + jb) \cdot (a - jb) = a^2 + b^2;$$

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{a_1 + jb_1}{a_2 + jb_2} = \frac{(a_1 + jb_1) \cdot (a_2 - jb_2)}{(a_2 + jb_2) \cdot (a_2 - jb_2)} = \frac{a_1 \cdot a_2 + b_1 \cdot b_2}{a_2^2 + b_2^2} + j \frac{a_2 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_2}{a_2^2 + b_2^2};$$

$$c_1 \pm c_2 = a_1 \pm a_2 + j(b_1 \pm b_2).$$

Расположение на комплексной плоскости числа $c = a + jb$ для частного случая, когда $a > 0$ и $b > 0$, показана на рис. 3.5. В зависимости от знаков чисел a и b комплексное число $c = a + jb$ может изображаться точкой в любом из квадрантов комплексной плоскости.

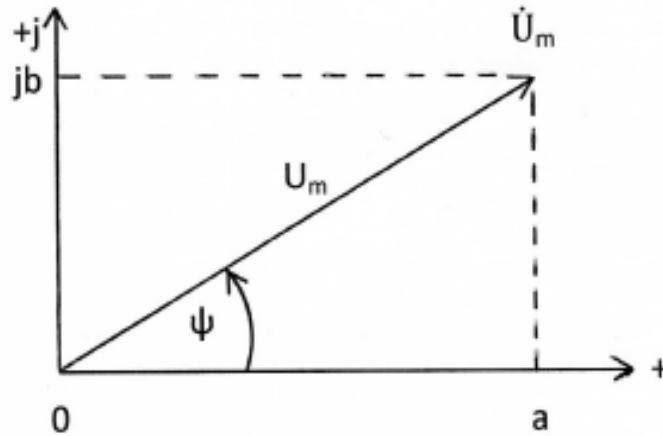


Рис. 3.5

Комплексное число \dot{U}_m принято называть комплексной амплитудой гармонического колебания $u(t)$. Таким образом, комплексная амплитуда гармонического колебания – это комплексное число, модуль которого равен амплитуде колебания, а аргумент – его начальной фазе. Между комплексной амплитудой и гармоническим колебанием существует взаимно однозначное соответствие, которое математически выражается следующими зависимостями:

$$\dot{U}_m = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) e^{-j\omega t} dt, \quad u(t) = \text{Re} (\dot{U}_m \cdot e^{j\omega t}).$$

Комплексные действующие значения отличаются от комплексных амплитуд в $\sqrt{2}$ раза: $\dot{U} = \dot{U}_m / \sqrt{2}$, $\dot{U}_m = \dot{U} \cdot \sqrt{2}$.

Для комплексных амплитуд напряжений и токов сохраняется та же система положительных направлений, которая была принята для мгновенных значений колебаний.

Комплексные значения токов и напряжений в электрической цепи удовлетворяют законам Кирхгофа.

Для ЗТК заменив мгновенные значения токов их комплексными значениями, получим

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k \dot{I}_k = 0,$$

где n – число ветвей, сходящихся в узле; $\alpha_k = \pm 1$.

Для ЗНК заменив мгновенные значения напряжений их комплексными значениями, получим

$$\sum_{k=1}^m \beta_k \dot{U}_k = 0,$$

где m – число ветвей, входящих в контур; $\beta_k = \pm 1$.

Пример 3.2.1

Записать мгновенное значение гармонического напряжения по заданному комплексному действующему значению:

$$\dot{U} = -3 + j4.$$

Решение

От заданного комплексного действующего значения в алгебраической форме перейдём к комплексной амплитуде в показательной форме.

$$\begin{aligned} \dot{U}_m &= \dot{U} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} \cdot (-3 + j4) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2} \cdot e^{j[\arctg(-4/3) + \pi]} = \\ &= \sqrt{2} \cdot 5 \cdot e^{j(180^\circ - 53,13^\circ)} = 7,071 \cdot e^{j126,87^\circ} \text{ В;} \end{aligned}$$

$$u(t) = \text{Re}(\dot{U}_m \cdot e^{j\omega t}) = \text{Re}(7,071 \cdot e^{j126,87^\circ} \cdot e^{j\omega t}) = 7,071 \cdot \cos(\omega t + 126,87^\circ) \text{ В.}$$

3.3. Закон Ома в комплексной форме. Комплексные сопротивления и проводимости. Символический метод анализа гармонических колебаний

[1, с. 120–134; 2, с. 78–86]

Комплексные амплитуды напряжения и тока на входе двухполюсника (рис. 3.6) формально удовлетворяют закону Ома:

$$\dot{U}_m = Z(j\omega) \cdot \dot{I}_m; \quad \dot{I}_m = Y(j\omega) \cdot \dot{U}_m,$$

где $Z(j\omega) = R + jX = |Z(j\omega)| \cdot e^{j\varphi_Z}$ – комплексное сопротивление цепи,

$Y(j\omega) = G + jB = |Y(j\omega)| \cdot e^{j\varphi_Y}$ – комплексная проводимость цепи.

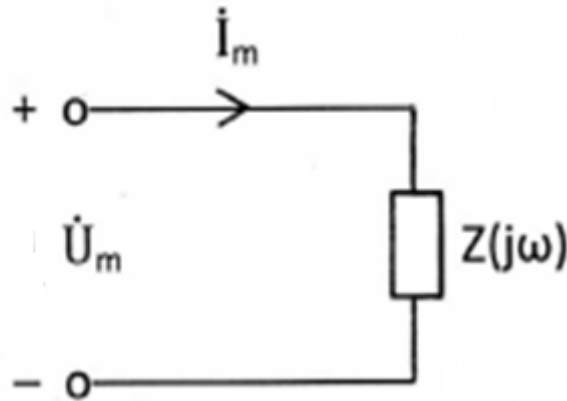


Рис. 3.6

В этих выражениях

$$R = |Z(j\omega)| \cdot \cos(\varphi_Z) = \operatorname{Re} Z(j\omega); \quad X = |Z(j\omega)| \cdot \sin(\varphi_Z) = \operatorname{Im} Z(j\omega);$$

$$G = |Y(j\omega)| \cdot \cos(\varphi_Y) = \operatorname{Re} Y(j\omega); \quad B = |Y(j\omega)| \cdot \sin(\varphi_Y) = \operatorname{Im} Y(j\omega).$$

Вещественные части этих представлений, т.е. R и G , называют резистивными, а коэффициенты при мнимых частях, т.е. X и B , реактивными составляющими соответственно сопротивления и проводимости двухполюсника.

$$|Z(j\omega)| = \frac{U_m}{I_m} = \sqrt{R^2 + X^2}; \quad |Y(j\omega)| = \frac{I_m}{U_m} = \sqrt{G^2 + B^2}; \quad \varphi_Z = \psi_u - \psi_i = -\varphi_Y.$$

Модуль комплексного сопротивления равен отношению амплитуды напряжения на внешних зажимах двухполюсника к амплитуде тока, который проходит через эти зажимы, или, что то же, отношение действующих значений этих колебаний. Обратное отношение характеризует модуль комплексной проводимости двухполюсника. Аргумент комплексного сопротивления равен разности фаз колебаний напряжения и тока на внешних зажимах двухполюсника и отличается знаком «минус» от аргумента комплексной проводимости двухполюсника. У пассивных двухполюсников значения аргументов

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi_Z \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{и} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi_Y \leq \frac{\pi}{2}.$$

Комплексные сопротивления индуктивности, резистивного сопротивления и ёмкости соответственно равны

$$Z_L(j\omega) = j\omega L, \quad Z_R(j\omega) = R, \quad Z_C(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}.$$

Комплексные проводимости есть обратные им величины:

$$Y_L(j\omega) = \frac{1}{j\omega L} = \frac{-j}{\omega L}, \quad Y_R(j\omega) = \frac{1}{R}, \quad Y_C(j\omega) = j\omega C.$$

Анализ цепи символическим методом производится в следующем порядке:

1. Переходим к комплексной схеме замещения цепи. Заданные гармонические колебания заменяются их комплексными амплитудами и вычисляются комплексные сопротивления элементов цепи. На схеме анализируемой цепи помечаются комплексные амплитуды колебаний.
2. Определяем неизвестные комплексные токи и напряжения. Составляется и решается система алгебраических уравнений для комплексных амплитуд колебаний, для чего можно использовать любой метод анализа цепей (метод эквивалентных преобразований цепи, метод наложения, метод узловых напряжений).
3. Осуществляем переход от найденных комплексных амплитуд к косинусоидальным функциям, описывающим колебания в цепи.

Пример 3.3.1

Для цепи, схема которой приведена на рис. 3.7,а, рассчитать все токи и напряжения, записать их мгновенные значения, вычислить действующие значения, если $u(t)=20 \cdot \cos(10^5 \cdot t)$ В; $L=0,4 \cdot 10^{-3}$ Гн; $C=0,25 \cdot 10^{-6}$ Ф; $R_1=40$ Ом; $R_2=80$ Ом.

$$R_2=80 \text{ Ом.}$$

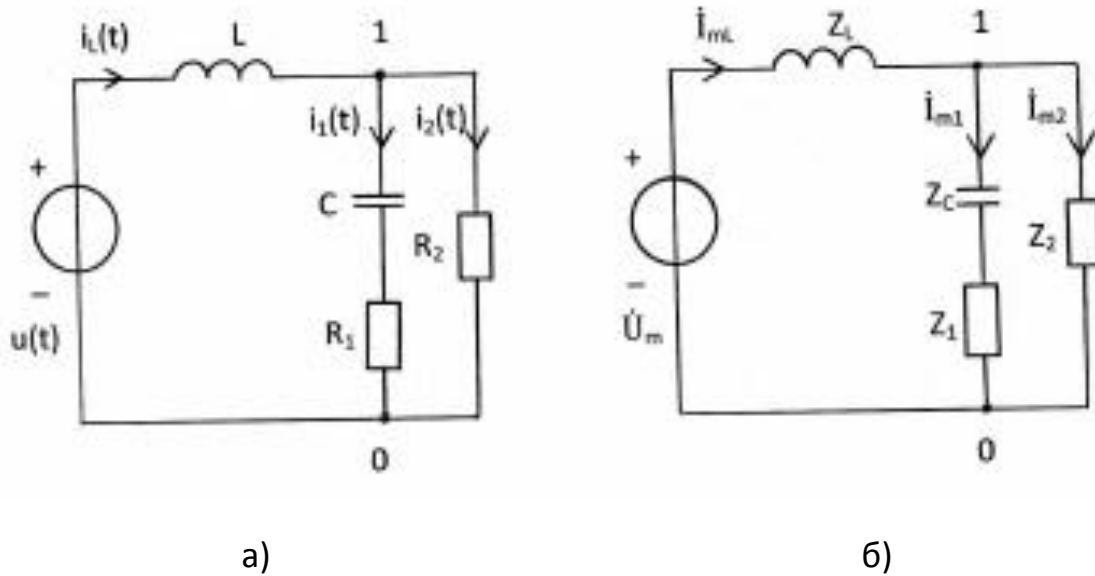


Рис. 3.7

Решение

Применим символический метод. Зададимся положительными направлениями токов в цепи и покажем их стрелками на рис. 3.7. Отметим узлы 0, 1.

1. Переходим к комплексной схеме замещения цепи (рис. 3.7,б). Определим параметры схемы:

$$\dot{U}_m = U_m \cdot e^{j\psi_u} = 20 \text{ В}; \quad \psi_u = 0;$$

$$Z_L = j\omega L = j \cdot 10^5 \cdot 0,4 \cdot 10^{-3} = j40 = 40 \cdot e^{j90^\circ} \text{ Ом};$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = -j40 = 40 \cdot e^{-j90^\circ} \text{ Ом};$$

$$Z_1 = R_1 = 40 \text{ Ом}; \quad Z_2 = R_2 = 80 \text{ Ом.}$$

2. Определяем неизвестные комплексные токи и напряжения линейной цепи с одним независимым источником напряжения путём эквивалентных преобразований схемы заданной цепи.

Последовательное соединение элементов Z_1 и Z_C заменим эквивалентным $Z_{\Sigma 1}$:

$$Z_{\Sigma 1} = Z_1 + Z_C = 40 - j40 = 40 \cdot (1-j) = 40 \cdot \sqrt{2} \cdot e^{-j\arctg(1)} = 56,57 \cdot e^{-j45^\circ} \text{ Ом.}$$

Параллельное соединение элементов Z_2 и $Z_{Э1}$ заменим эквивалентным $Z_{Э2}$:

$$Z_{Э2} = Z_2 \cdot Z_{Э1} / (Z_2 + Z_{Э1}) = 80 \cdot 40 \cdot (1-j) / (120-j40) = 16 \cdot (2-j) = 16 \cdot \sqrt{5} \cdot e^{-j26,57^\circ} \text{ Ом.}$$

Вычислим комплексную амплитуду тока \dot{I}_{mL} :

$$\dot{I}_{mL} = \dot{U}_m / (Z_L + Z_{Э2}) = 20 / (32+j24) = 0,1 \cdot (4-j3) = 0,1 \cdot \sqrt{25} \cdot e^{-j\arctg(0,75)} = 0,5 \cdot e^{-j36,87^\circ} \text{ А.}$$

Вычислим комплексное напряжение \dot{U}_{10} между узлами 1 и 0 схемы:

$$\dot{U}_{10} = \dot{I}_{mL} \cdot Z_{Э2} = 0,5 \cdot e^{-j36,87^\circ} \cdot 16 \cdot \sqrt{5} \cdot e^{-j26,57^\circ} = 17,89 \cdot e^{-j63,44^\circ} \text{ В.}$$

Вычислим комплексные амплитуды токов \dot{I}_{m1} и \dot{I}_{m2} :

$$\dot{I}_{m1} = \dot{U}_{10} / Z_{Э1} = 17,89 \cdot e^{-j63,44^\circ} / (56,57 \cdot e^{-j45^\circ}) = 0,3162 \cdot e^{-j18,44^\circ} \text{ А,}$$

$$\dot{I}_{m2} = \dot{U}_{10} / Z_2 = 17,89 \cdot e^{-j63,44^\circ} / 80 = 0,2236 \cdot e^{-j63,44^\circ} \text{ А.}$$

Вычислим комплексные амплитуды напряжений \dot{U}_{mL} , \dot{U}_{mC} , \dot{U}_{m1} , \dot{U}_{m2} :

$$\dot{U}_{mL} = \dot{I}_{mL} \cdot Z_L = 0,5 \cdot e^{-j36,87^\circ} \cdot 40 \cdot e^{j90^\circ} = 20 \cdot e^{j53,13^\circ} \text{ В,}$$

$$\dot{U}_{mC} = \dot{I}_{m1} \cdot Z_C = 0,3162 \cdot e^{-j18,44^\circ} \cdot 40 \cdot e^{-j90^\circ} = 12,648 \cdot e^{-j108,44^\circ} \text{ В,}$$

$$\dot{U}_{m1} = \dot{I}_{m1} \cdot Z_1 = 0,3162 \cdot e^{-j18,44^\circ} \cdot 40 = 12,648 \cdot e^{-j18,44^\circ} \text{ В,}$$

$$\dot{U}_{m2} = \dot{I}_{m2} \cdot Z_2 = 0,2236 \cdot e^{-j63,44^\circ} \cdot 80 = 17,888 \cdot e^{-j63,44^\circ} \text{ В.}$$

3. Осуществляем переход от найденных комплексных амплитуд токов и напряжений к косинусоидальным функциям по формулам

$$i(t) = \text{Re} [\dot{I}_m \cdot e^{j\omega t}], \quad u(t) = \text{Re} [\dot{U}_m \cdot e^{j\omega t}].$$

Получим для $\omega = 10^5$ рад/с реальные токи и напряжения

$$i_L(t) = 0,5 \cdot \cos(\omega t - 36,87^\circ) \text{ А; } i_1(t) = 0,3162 \cdot \cos(\omega t - 18,44^\circ) \text{ А;}$$

$$i_2(t) = 0,2236 \cdot \cos(\omega t - 63,44^\circ) \text{ А; } u_L(t) = 20 \cdot \cos(\omega t + 53,13^\circ) \text{ В;}$$

$$u_C(t) = 12,648 \cdot \cos(\omega t - 108,44^\circ) \text{ В; } u_1(t) = 12,648 \cdot \cos(\omega t - 18,44^\circ) \text{ В;}$$

$$u_2(t) = 17,888 \cdot \cos(\omega t - 63,44^\circ) \text{ В.}$$

Действующие значения гармонического тока и напряжения вычислены по формулам $I = I_m / \sqrt{2}$, $U = U_m / \sqrt{2}$ и представлены в табл. 3.3.1

Таблица 3.3.1

I_L А	I_1 А	I_2 А	U_L В	U_C В	U_1 В	U_2 В	U В
0,3536	0,2236	0,1581	14,142	8,945	8,945	12,649	14,142

3.4. Применение символического метода для расчёта мощности. Уравнение баланса средней мощности. Условие получения в нагрузке максимальной средней мощности

[1, с. 140–144; 2, с. 102–104]

Под комплексной мощностью понимается величина, определяемая по формуле

$$\tilde{S} = \dot{U} \cdot \dot{I}^* = U \cdot I \cdot \cos \varphi + j \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi = P + jQ,$$

где \dot{U} – комплексное действующее значение напряжения на зажимах источника;

\dot{I}^* – величина, комплексно сопряжённая с комплексным действующим значением тока через зажимы источника, т.е., если

$$\dot{I} = |\dot{I}| \cdot e^{j\psi}, \quad \text{то} \quad \dot{I}^* = |\dot{I}| \cdot e^{-j\psi}.$$

Вещественная часть комплексной мощности равна средней мощности $P_{\text{усм}} = U \cdot I \cdot \cos \varphi$, отдаваемой источником, коэффициент при мнимой части равен реактивной мощности $Q_{\text{усм}} = U \cdot I \cdot \sin \varphi$.

Баланс средней мощности состоит в равенстве средних мощностей $P_{\text{ист}}$, отдаваемых источниками, средним мощностям $P_{\text{пот}}$, потребляемым цепью:

$$\sum_{k=1}^m \operatorname{Re}[\dot{U}_{k \text{ ист}} \cdot \dot{I}_{k \text{ ист}}^*] = \sum_{k=1}^n I_k^2 \cdot R_k,$$

где m – число источников; n – число резистивных сопротивлений цепи.

Генератор гармонических колебаний с комплексным задающим напряжением \dot{U}_0 и внутренним сопротивлением $Z_0 = R_0 + jX_0$ развивает в нагрузке $Z_H = R_H + jX_H$ максимальную среднюю мощность P_{max} , если

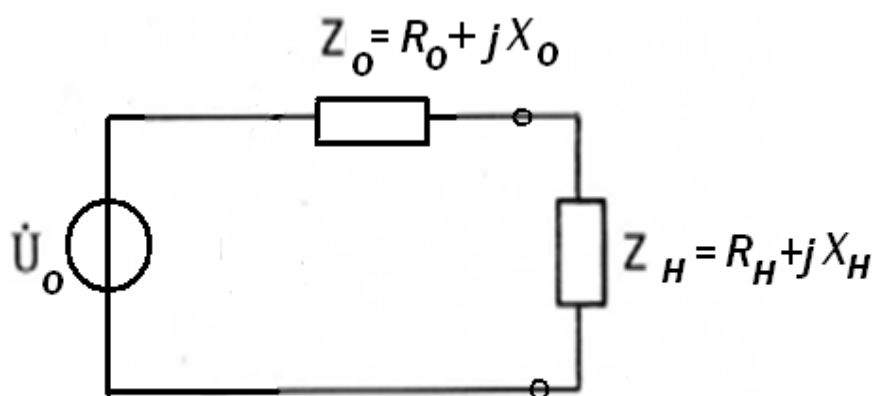


Рис.3.8

$Im(Z_H) + Im(Z_0) = X_H + X_0 = 0$ и $Re(Z_H) = Re(Z_0)$, $R_H = R_0$ (рис. 3.8), т.е. если сопротивление нагрузки сопряжено с внутренним сопротивлением генератора. При этом

$$P_{max} = \frac{U_0^2}{4R_0}.$$

Пример 3.4.1

Для цепи, рассчитанной в примере 3.3.1, составьте уравнение баланса активной мощности и убедитесь в правильности расчётов.

$$\dot{U}_m = U_m \cdot e^{j\psi_u} = 20 \text{ В}; \quad \psi_u = 0; \quad \dot{U} = \dot{U}_m / \sqrt{2} = 14,142 \text{ В};$$

$$\dot{I}_{mL} = 0,5 \cdot e^{-j36,87^\circ} \text{ А}; \quad \dot{I}_{mL}^* = 0,5 \cdot e^{j36,87^\circ} \text{ А}; \quad \dot{I}_L^* = 0,3536 \cdot e^{j36,87^\circ} \text{ А};$$

$$\dot{I}_{m1} = 0,3162 \cdot e^{-j18,44^\circ} \text{ А}; \quad \dot{I}_1 = 0,2236 \cdot e^{-j18,44^\circ} \text{ А};$$

$$\dot{I}_{m2} = 0,2236 \cdot e^{-j63,44^\circ} \text{ А}; \quad \dot{I}_2 = 0,1581 \cdot e^{-j63,44^\circ} \text{ А}.$$

Средняя мощность, отдаваемая источником, равна

$$P_{ист} = Re [\dot{U} \cdot \dot{I}_L^*] = Re [14,142 \cdot 0,3536 \cdot e^{j36,87^\circ}] = 5 \cdot \cos(36,87^\circ) = 4 \text{ Вт}.$$

Средняя мощность, потребляемая цепью, равна

$$P_{пот} = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2 = (0,2236)^2 \cdot 40 + (0,1581)^2 \cdot 80 = 2 + 2 = 4 \text{ Вт}.$$

Условие баланса средней мощности выполняется.

Контрольные вопросы

1. Для гармонического колебания дайте определение понятий амплитуды, периода, частоты, начальной фазы.
2. Что называется действующим значением периодического колебания? Чему оно равно для гармонического колебания?
3. Как связаны амплитуды гармонических тока и напряжения на зажимах элементов R , L и C ?
4. Как сдвинуты по фазе ток и напряжение на зажимах элементов R , L и C ?
5. Чему равна средняя мощность гармонических колебаний на резистивном сопротивлении, индуктивности, ёмкости?
6. Что понимают под комплексной амплитудой гармонического колебания? Как она связана с мгновенным значением колебания?
7. Что называется комплексным сопротивлением (проводимостью) цепи? Что характеризует его модуль и аргумент?
8. Чему равны комплексные сопротивления (проводимости) резистивного сопротивления, индуктивности, ёмкости?
9. Как производится анализ цепи символическим методом?
10. Что понимают под комплексной мощностью? Что означают её вещественная и мнимая части?
11. Каково условие баланса средней мощности?
12. При какой нагрузке в цепи выделяется максимальная средняя мощность?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ 4

4.1. Комплексные передаточные функции электрических цепей. Частотные характеристики

[1, с. 150–155; 2, с. 110–112]

Передача электрических сигналов в системах связи описывается с помощью передаточных функций цепи. Одной из важнейших среди них является комплексная передаточная функция. Комплексной передаточной функцией $H(j\omega)$ называется отношение комплексных амплитуд реакции и воздействия в четырехполюснике (рис.4.1), т.е. отношение комплексных амплитуд напряжения или тока на выходе цепи к комплексным амплитудам напряжения или тока на входе цепи.

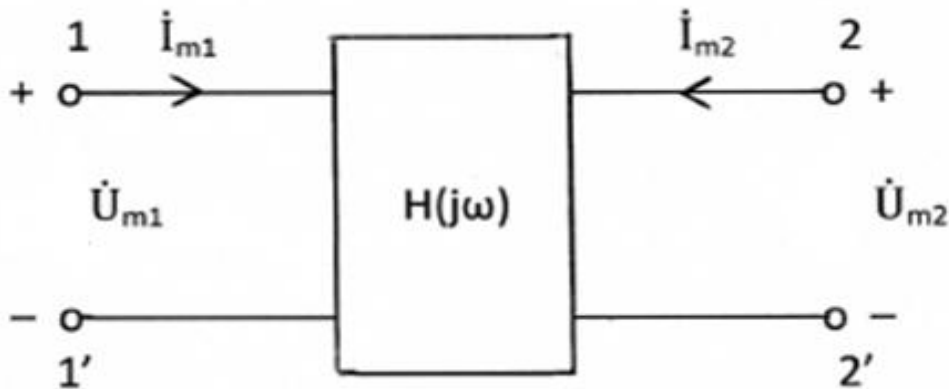


Рис. 4.1

Для четырехполюсника возможные четыре равноправных варианта комплексных передаточных функций:

$$H_u(j\omega) = \frac{\dot{U}_{m2}}{\dot{U}_{m1}} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{U_{m2}}{U_{m1}} e^{j(\psi_{u2} - \psi_{u1})},$$

$$H_i(j\omega) = \frac{\dot{I}_{m2}}{\dot{I}_{m1}} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{I_{m2}}{I_{m1}} e^{j(\psi_{i2} - \psi_{i1})},$$

$$H_z(j\omega) = \frac{\dot{U}_{m2}}{\dot{I}_{m1}} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = \frac{U_{m2}}{I_{m1}} e^{j(\psi_{u2} - \psi_{i1})}, \text{ Ом.}$$

$$H_Y(j\omega) = \frac{\dot{I}_{m2}}{\dot{U}_{m1}} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} = \frac{I_{m2}}{U_{m1}} e^{j(\psi_{i2} - \psi_{u1})}, \frac{1}{\text{Ом}}.$$

В этих выражениях отношения действительных амплитуд реакции и воздействия перед экспонентами представляют собой модули $H(j\omega)$, а показатели степеней экспонент, т.е. разность фаз реакции и воздействия, - аргументы $H(j\omega)$. Являясь функциями от частоты вследствие частотной зависимости реактивных сопротивлений цепи, они позволяют найти математические выражения для частотных характеристик цепи – амплитудно-частотной и фазочастотной.

Амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) называется частотная зависимость отношения амплитуд реакции и воздействия. Фазочастотной характеристикой (ФЧХ) называется частотная зависимость разности фаз реакции и воздействия.

Таким образом, комплексную передаточную функцию можно представить в виде:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \cdot e^{j\theta(\omega)},$$

где модуль $|H(j\omega)|$ дает математическое выражение для АЧХ, а аргумент $\arg H(j\omega) = \theta(\omega)$ - математическое выражение для ФЧХ.

Если известна АЧХ цепи, то можно найти амплитуду реакции как произведение амплитуды воздействия на значение АЧХ на заданной частоте. Начальная фаза реакции определяется как сумма начальной фазы воздействия и значения ФЧХ на заданной частоте.

Пример 4.1.1

Для цепи, показанной на рис. 4.2,а, найти выражения для комплексных передаточных функций $H_1(j\omega) = \dot{U}_2/\dot{I}_1$, $H_2(j\omega) = \dot{I}_2/\dot{I}_1$ и соответствующих АЧХ и ФЧХ. Построить графики АЧХ и ФЧХ. Параметры цепи: $R=100$ Ом, $C=5$ нФ = $5 \cdot 10^{-9}$ Ф.

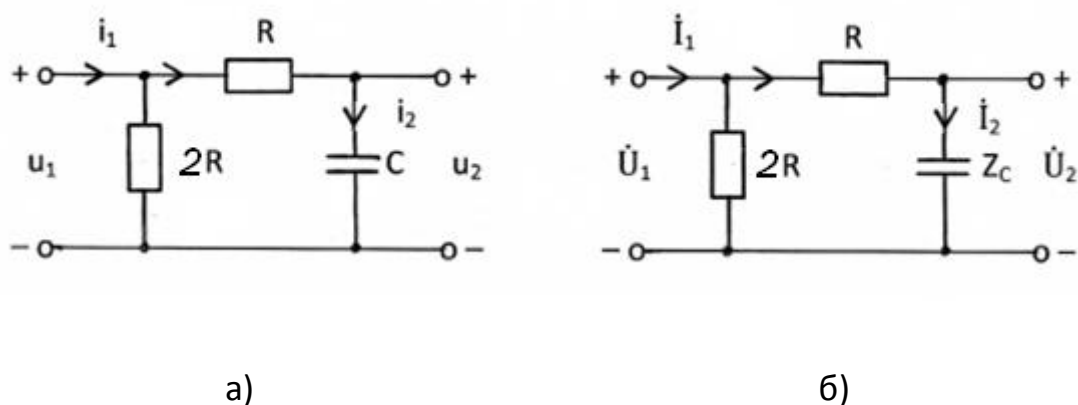


Рис. 4.2

Решение

Переходим к схеме замещения цепи для комплексных действующих значений токов и напряжений (рис. 4.2,б):

$$i(t) \rightarrow \dot{I} \quad u(t) \rightarrow \dot{U} \quad R \rightarrow Z_R=R \quad C \rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$$

1. Найдем $H_1(j\omega)$.

Комплексная реакция определяется по закону Ома $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 \cdot Z_C$.

Комплексное воздействие находится по второму закону Кирхгофа:

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_2 (R+Z_C).$$

Тогда

$$H_1(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_C}{R+Z_C} = \frac{1}{1+j\omega CR}.$$

$$\text{АЧХ: } |H_1(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}; \quad \text{ФЧХ: } \theta(\omega) = -\arctg \omega CR.$$

Обозначим $\tau = RC$, тогда

$$|H_1(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}; \quad \theta(\omega) = -\arctg \omega\tau.$$

На рис.4.3 приведены графики АЧХ и ФЧХ, рассчитанные по последним формулам.

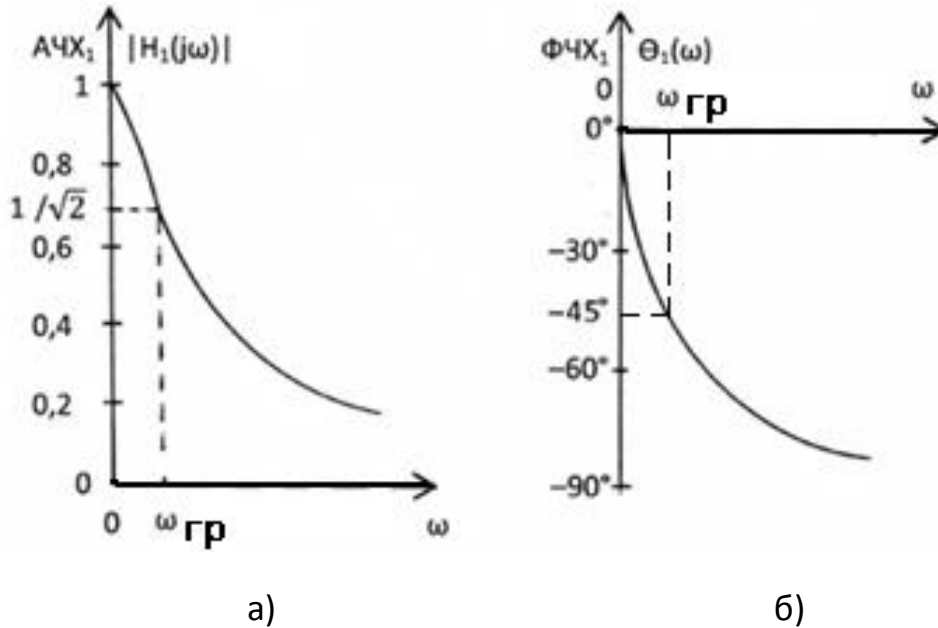


Рис. 4.3

1. Найдем $H_2(j\omega) = \frac{i_2}{i_1}$.

$$i_2 = i_1 \frac{2R}{2R+R+Z_C} = i_1 \frac{j2\omega CR}{1+j3\omega CR}.$$

$$H_2(j\omega) = \frac{j2\omega CR}{1+j3\omega CR}.$$

$$\text{АЧХ: } |H_2(j\omega)| = \frac{2\omega CR}{\sqrt{1+(3\omega RC)^2}}.$$

$$\text{ФЧХ: } \theta(\omega) = \arctg \frac{2\omega CR}{0} - \arctg \frac{3\omega CR}{1} = \frac{\pi}{2} - \arctg 3\omega CR$$

На рис.4.4 показаны графики АЧХ и ФЧХ, рассчитанные по приведенным выше формулам.

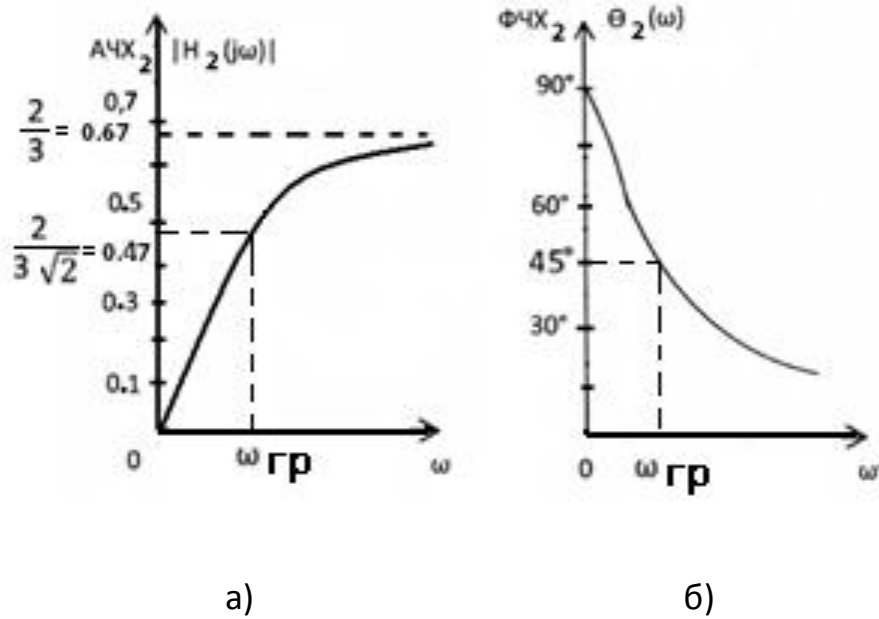


Рис. 4.4



4.2. Частотные характеристики последовательного и параллельного колебательных контуров

[1, с. 156-162; 2, с. 113–128]

Колебательные контуры широко применяются для селекции сигналов в устройствах связи, в частности, в электрических фильтрах.

Канонические схемы последовательного и параллельного колебательного контуров, основные величины, характеризующие резонансные явления в них, а также выражения для их резонансных частотных характеристик приведены в табл.4.1.

Таблица 4.1

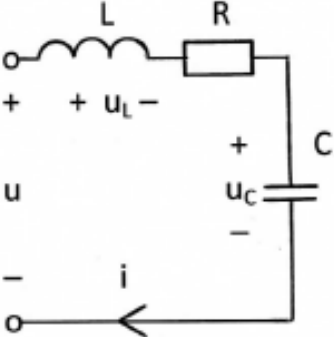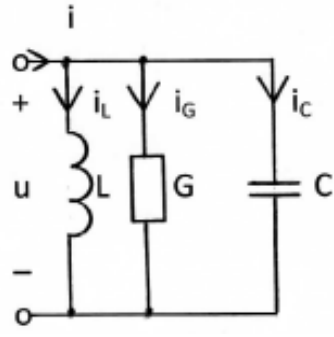Колебательный контур	Последовательный	Параллельный
Резонанс	напряжений	токов
Каноническая схема контура		
Резонансная частота	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	
Характеристическое сопротивление	$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$	
Общий запас энергии в реактивных элементах при частоте $\omega = \omega_0$	$W_L + W_C = \frac{LI_{mL}^2}{2} + \frac{CU_{mC}^2}{2} = const$	
Резонансное сопротивление контура	$Z(j\omega_0) = R$	$Z(j\omega_0) = \frac{1}{G}$
Добротность контура при частоте $\omega = \omega_0$	$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega L}{R} = \frac{1}{\omega CR}$	$Q = \frac{I_C}{I} = \frac{I_L}{I} = \frac{\omega C}{G} = \frac{1}{\omega LG}$
Резонансная частотная характеристика контура	$H(j\omega) = \frac{i}{\dot{U}} = \frac{1}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = \frac{1}{R(1 + jQv)}$	$H(j\omega) = \frac{\dot{U}}{i} = \frac{1}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})} = \frac{1}{G(1 + jQv)}$
	$v = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \cong 2 \frac{\Delta\omega}{\omega_0} \text{ при } \Delta\omega \ll \omega_0$	
Полоса пропускания	$\omega_1 - \omega_{-1} = \frac{\omega_0}{Q}$	

Так, в последовательном контуре, если воздействие – напряжение на входе контура, а реакция – общий ток в контуре, то комплексная передаточная функция имеет вид:

$$H(j\omega) = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = Y(j\omega) = \frac{1}{Z(j\omega)} = \frac{1}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}.$$

Тогда АЧХ:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

и ФЧХ

$$\theta(\omega) = -\arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}.$$

На частоте $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ значение АЧХ максимально $|H(j\omega)| = \frac{1}{R} = G$, значение ФЧХ $\theta(\omega_0) = 0$. Это соответствует определению резонанса как явления резкого возрастания амплитуды колебаний на резонансной частоте ω_0 . Приведенные выше частотные характеристики называются резонансными [1].

На резонансной частоте сопротивление каждого реактивного элемента равны друг другу по абсолютной величине и называются характеристическим сопротивлением контура:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho.$$

Добротностью контура называется отношение напряжения на любом из реактивных элементов к напряжению на входе контура на резонансной частоте, т.е. добротность показывает, во сколько раз напряжение на индуктивности, либо емкости больше, чем напряжение на входе контура. Поэтому резонанс в последовательном контуре называют резонансом напряжений.

В случае параллельного контура для получения резонансных характеристик комплексная передаточная функция имеет вид:

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = Z(j\omega) = \frac{1}{Y(j\omega)} = \frac{1}{G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}.$$

Нетрудно заметить, что она могла бы быть получена из передаточной функции для последовательного контура путем замены R на G , L на C и C на L . Поэтому характер колебаний и большая часть формул для последовательного и параллельного колебательного контуров совпадают. Только под добротностью теперь понимают отношение токов в любом из реактивных элементов к току на входе контура на резонансной частоте. Поэтому резонанс в параллельном контуре называют резонансом токов.

Пример 4.2.1

Для последовательного колебательного контура, схема которого показана на рис. 4.5,а, рассчитать его параметры ω_0 , ρ , Q , а также U и $U_C(\omega_0)$, если $R = 200$ Ом, $C = 200$ пФ, $L = 800$ мкГн, $I(\omega_0) = 5$ мА.

Найти комплексную передаточную функцию $H(j\omega) = \dot{U} / \dot{U}$ (рис. 4.5,б).

Определить резонансную характеристику и полосу пропускания последовательного колебательного контура.

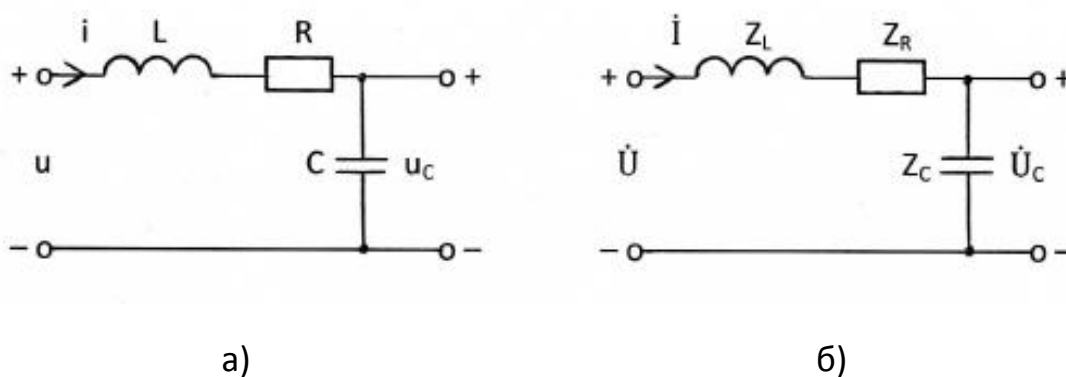


Рис. 4.5

Решение

Резонансная частота последовательного контура

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2,5 \cdot 10^6 \frac{\text{рад}}{\text{с}}; \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 0,398 \cdot 10^6 \text{ Гц.}$$

Характеристическое сопротивление контура, т.е. сопротивление любого из реактивных элементов контура на резонансной частоте,

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = 2,5 \cdot 10^6 \cdot 800 \cdot 10^{-6} = 2000 \text{ Ом.}$$

Добротность контура

$$Q = \frac{\rho}{R} = \frac{2000}{200} = 10.$$

Действующее значение напряжения U на входе контура определяется из условия, что на резонансной частоте ω_0 сопротивление контура $Z(j\omega_0) = R$, а действующее значение тока $I(\omega_0)$ задано и равно 5 мА.

$$U = Z(j\omega_0) \cdot I(\omega_0) = 200 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 1 \text{ В.}$$

Действующее значение напряжения на ёмкости на резонансной частоте в Q раз больше действующего значения напряжения на входе контура и равно $U_C(\omega_0) = U \cdot Q = 1 \cdot 10 = 10 \text{ В.}$

Переходим к комплексной схеме замещения цепи (рис. 4.5,б)

$$i(t) \rightarrow \dot{I}, \quad u(t) \rightarrow \dot{U}, \quad R \rightarrow Z_R = R, \quad L \rightarrow Z_L = j\omega L, \quad C \rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}.$$

Находим комплексную передаточную функцию $H(j\omega) = \dot{U} / \dot{I}$

$$\dot{U} = \dot{I} \cdot (Z_L + Z_R + Z_C) = \dot{I} \cdot (j\omega L + R - \frac{j}{\omega C}),$$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \cdot e^{j\Theta(\omega)} = \frac{Z_C}{Z_L + Z_R + Z_C} = \frac{1}{j\omega C(j\omega L + R - \frac{j}{\omega C})} = \frac{1}{-\omega^2 LC + 1 + j\omega CR}.$$

$$\text{АЧХ: } |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega CR)^2}}; \quad \text{ФЧХ: } \Theta(\omega) = -\arctg[\omega CR / (1 - \omega^2 LC)].$$

На рис. 4.6 показан график АЧХ для заданной $H(j\omega)$.

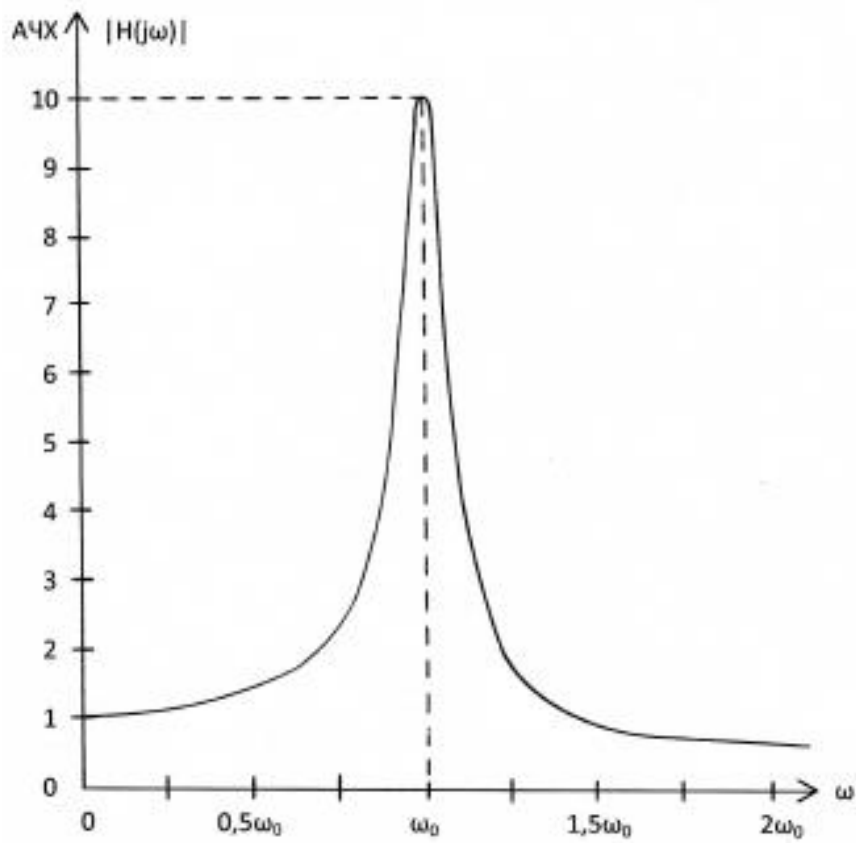


Рис. 4.6

На рис. 4.7 показан график ФЧХ.

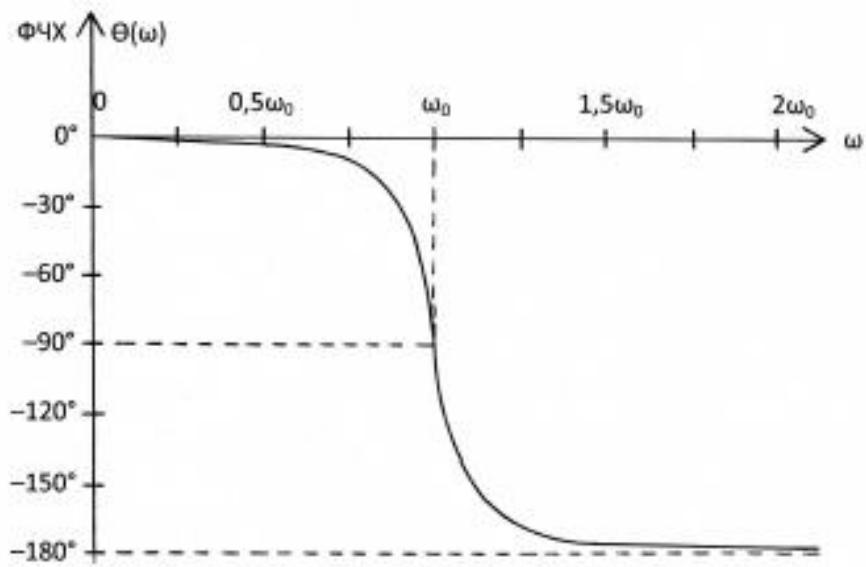


Рис. 4.7

АЧХ колебательного контура на графике рис. 4.6 изменяется немонотонно. Резко выраженную неравномерность амплитудно-частотной характеристики можно использовать для селективного (избирательного) выделения частотных составляющих сигнала вблизи резонансной частоты ω_0 и одновременно подавления сигналов, рабочие частоты которых удалены от ω_0 .

Резонансной характеристикой последовательного колебательного контура называют комплексную передаточную функцию вида

$$H(j\omega) = \frac{i}{\dot{U}} = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = \frac{1}{R[1 + jQ(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)]}$$

При заданных параметрах колебательного контура

$$H(j\omega) = \frac{0,005}{1 + j10(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)}$$

На резонансной частоте комплексная передаточная функция достигает своего максимального значения $H(j\omega_0) = 1/R$.

Следует отметить, что избирательные свойства колебательного контура можно охарактеризовать полосой пропускания. В технике радиосвязи полосу частот $\omega_{-1} \leq \omega \leq \omega_1$, в пределах которой значения амплитудно-частотной характеристики составляют не менее чем $1/\sqrt{2} = 0,7071$ её максимального значения, принято называть полосой пропускания.

Для определения полосы пропускания удобно рассмотреть нормированную передаточную функцию

$$\hat{H}(j\omega) = \frac{H(j\omega)}{H(j\omega_0)} = \frac{1}{1 + jQ(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)} = \frac{1}{1 + jQv}$$

Для добротности $Q \geq 10$ справедливо узкополосное приближение

$$v \approx \frac{2\Delta\omega}{\omega_0},$$

при котором
$$\frac{H(j\omega)}{H(j\omega_0)} = \frac{1}{1 + jQ \cdot 2\Delta\omega/\omega_0}.$$

Полоса пропускания $\omega_1 - \omega_{-1} = \omega_0/Q$.

В рассматриваемом примере

$$f_1 - f_{-1} = f_0 / Q = 0,398 \cdot 10^6 / 10 = 0,0398 \cdot 10^6 \text{ Гц} = 39,8 \text{ кГц.}$$

Пример 4.2.2

Определить резонансную характеристику $H(j\omega) = \dot{U}/\dot{I}$, добротность и полосу пропускания параллельного колебательного контура, схема которого показана на рис. 4.8.

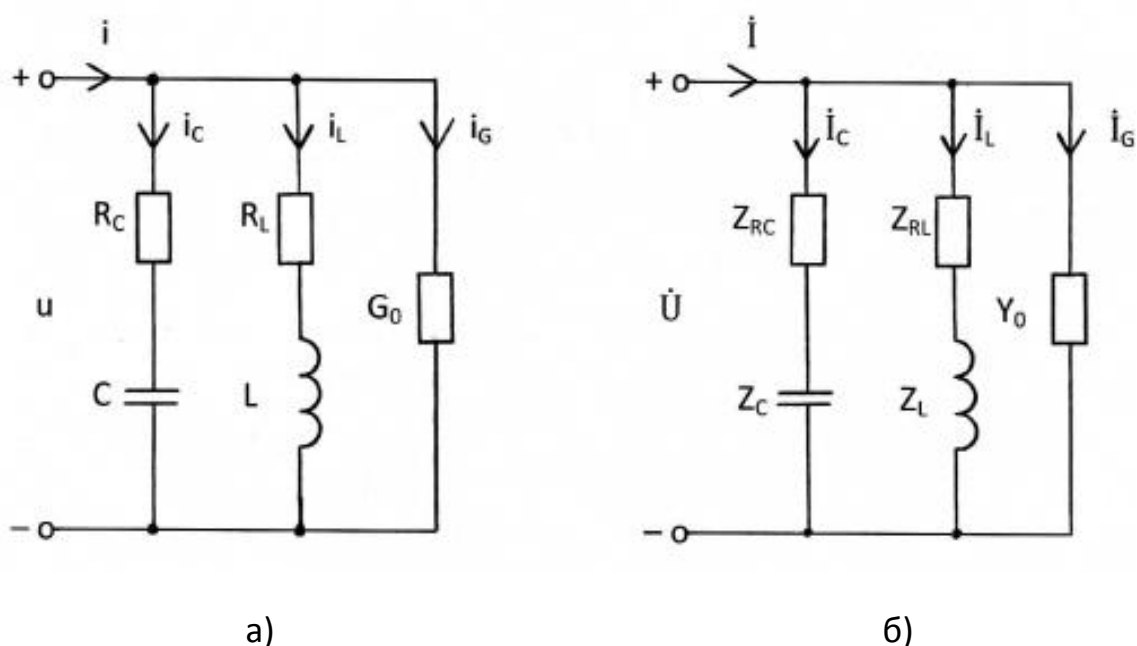


Рис. 4.8

Для входного тока $I = 1$ мА вычислить токи в ветвях колебательного контура на резонансной частоте (рис. 4.8,а). Параметры контура:

$$C = 0,05 \text{ мкФ}, \quad L = 200 \text{ мГн}, \quad R_C = 20 \text{ Ом}, \quad R_L = 80 \text{ Ом}, \quad G_0 = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ 1/Ом.}$$

Переходим к комплексной схеме замещения цепи (рис. 4.8,б)

$$i(t) \rightarrow \dot{I}, \quad u(t) \rightarrow \dot{U}, \quad R \rightarrow Z_R = R, \quad G_0 \rightarrow Y_0 = G_0, \quad C \rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}, \quad L \rightarrow Z_L = j\omega L.$$

Резонансная характеристика, т.е. комплексная передаточная функция, равна

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{Y(j\omega)} = \frac{1}{G_0 + \frac{1}{R_L + j\omega L} + 1/(R_C + \frac{1}{j\omega C})} = \frac{(R_L + j\omega L)(R_C + \frac{1}{j\omega C})}{G_0(R_L + j\omega L)(R_C + \frac{1}{j\omega C}) + R_C + \frac{1}{j\omega C} + R_L + j\omega L}.$$

Рассмотрим приближённое выражение комплексной передаточной функции, справедливое только в области частот, в которой выполняются неравенства:

$$\omega L \gg R_L; \quad \frac{1}{\omega C} \gg R_C; \quad \omega LC \cong 1;$$

$$H(j\omega) = \frac{L/C}{G_0 \frac{L}{C} + R_C + R_L + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = \frac{1}{G_0 + \frac{C}{L}(R_C + R_L) + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}.$$

Сопоставление этой функции с аналогичной функцией для канонического параллельного колебательного контура (табл. 4.1) позволяет установить, что у рассматриваемого контура:

резонансная частота

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{200 \cdot 10^{-3} \cdot 0,05 \cdot 10^{-6}}} = 10^4 \frac{\text{рад}}{\text{с}};$$

эквивалентная резистивная проводимость

$$G = G_0 + \frac{C}{L}(R_C + R_L) = 2,5 \cdot 10^{-5} + \frac{0,05 \cdot 10^{-6}}{200 \cdot 10^{-3}} \cdot (20 + 80) = 5 \cdot 10^{-5} \frac{1}{\text{Ом}};$$

добротность

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{10^4 \cdot 0,05 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-5}} = 10;$$

полоса пропускания

$$f_1 - f_{-1} = \frac{\omega_0}{2\pi Q} = \frac{10^4}{2\pi \cdot 10} = 159 \text{ Гц.}$$

На резонансной частоте входное сопротивление контура

$$Z(j\omega_0) = \frac{1}{G} = \frac{1}{5 \cdot 10^{-5}} = 20 \text{ кОм.}$$

Следовательно, на резонансной частоте напряжение на контуре

$$U = I \cdot Z(j\omega_0) = \frac{I}{G} = \frac{10^{-3}}{5 \cdot 10^{-5}} = 20 \text{ В}$$

и токи в ветвях

$$I_C = I_L = \omega_0 \cdot C \cdot U = \omega_0 \cdot C \cdot \frac{I}{G} = Q \cdot I = 10 \text{ мА,}$$

$$I_G = G_0 \cdot U = \frac{G_0}{G} \cdot I = 0,5 \text{ мА.}$$

Контрольные вопросы

1. Дайте определение комплексной передаточной функции.
2. Что называется амплитудно-частотной и фазочастотной характеристиками электрической цепи?
3. Что понимают под добротностью колебательного контура?
4. Какие значения принимают напряжения на элементах последовательного колебательного контура при резонансе?
5. Дайте определение полосы пропускания контура?
6. Какие значения принимают токи в элементах параллельного колебательного контура при резонансе?

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ 5


5.1. Переходные колебания. Законы коммутации. Начальные условия

[1, с. 185-188; 2, с.157-159]

Режимы колебаний токов и напряжений в цепи разделяются на установившиеся (стационарные) и переходные. К установившимся относятся все периодические колебания любого вида, а также режим постоянного тока, когда напряжения и токи в цепи не зависят от времени. Установившийся режим достигается обычно через определенный промежуток времени после начала воздействия, в течение которого существует переходный режим колебаний. Переходными колебаниями называются колебания напряжения и тока в процессе перехода цепи от одного установившегося режима к другому установившемуся режиму.

Переходный режим колебаний обусловлен наличием в цепи накопителей энергии (индуктивностей и емкостей) и возникает в

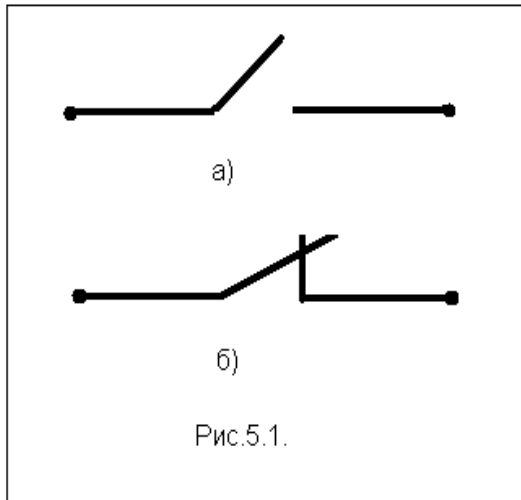результате коммутации. Под коммутацией понимается резкое изменение параметров цепи, т.е. внезапное изменение ее конфигурации, подключение или отключение источников энергии, элементов ветвей, внезапное изменение характера воздействия и т.п.



Идеализированным средством коммутации является ключ (рис.5.1), который представляет собой двухполюсник, сопротивление которого бесконечно велико в разомкнутом состоянии и равно нулю в замкнутом состоянии. В электрических схемах положение ключа показывается до коммутации.

В расчетах переходных процессов коммутация ключа (замыкание или размыкание) считается мгновенной.

Удобно начало отсчета времени совместить с моментом коммутации. Тогда с учетом бесконечно большой скорости замыкания или размыкания ключа момент времени непосредственно перед коммутацией обозначают $t = 0_-$, а момент времени сразу после коммутации $t = 0_+$.

Изменение энергии магнитного поля в индуктивности определяется изменением протекающего через нее тока:

$$W_L(t) = L \frac{i_L^2(t)}{2}.$$

По этой формуле можно рассчитать энергию в моменты $t = 0_-$ и $t = 0_+$. Из физического закона сохранения энергии следует, что энергия не может меняться мгновенно. Тогда не может мгновенно измениться и ток в

индуктивности, т.е. ток в индуктивности является непрерывной функцией времени:

$$i_L(0_-) = i_L(0_+).$$

Последнее равенство представляет собой математическую запись закона коммутации для индуктивности.

Изменение энергии электрического поля в емкости определяется изменением напряжения на ее зажимах:

$$W_C(t) = C \frac{u_C^2(t)}{2}.$$

Аналогично индуктивности, получаем закон коммутации для емкости:

$$u_C(0_-) = u_C(0_+),$$

т.е. напряжение на емкости является непрерывной функцией времени.

Отметим, что напряжения на индуктивностях и токи в емкостях, а также напряжения и токи в резистивных сопротивлениях могут меняться скачком.

Значения токов в индуктивностях $i_{Lk}(0_-)$ и напряжения на емкостях $u_{Ck}(0_-)$ образуют начальные условия для анализа переходных процессов. Эти значения определяют начальный запас энергии в цепи. Если в момент коммутации напряжения на всех емкостях цепи и токи во всех индуктивностях равны нулю, то начальные условия называют нулевыми. Если же хотя бы один ток в индуктивности или одно напряжение на какой-нибудь емкости не равны нулю, то такие начальные условия называют ненулевыми.

5.2. Классический метод расчета переходных процессов

[1, с.189-210; 2, с.159-167]

Классический метод анализа переходных процессов основан на составлении и решении системы дифференциальных уравнений для

мгновенных значений токов и напряжений цепи. Дифференциальные уравнения появляются вследствие дифференциальных зависимостей напряжений и токов в реактивных элементах:

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \text{ и } i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}.$$

Сами дифференциальные уравнения составляют на основе законов Кирхгофа, методов узловых напряжений, контурных токов или эквивалентного генератора относительно независимой переменной, в качестве которой служит $i_L(t)$ или $u_C(t)$. Систему дифференциальных уравнений первого порядка сводят к одному дифференциальному уравнению более высокого порядка. Порядок дифференциального уравнения обычно равен числу независимых накопителей энергии (числу реактивных элементов).

Этапы расчета переходных процессов классическим методом поясним на примере.

Пример 5.1.

В цепи, схема которой представлена на рис.5.2, в момент времени $t = 0$ замыкается ключ. Найти законы изменения тока $i_L(t)$ и напряжения $u_C(t)$.

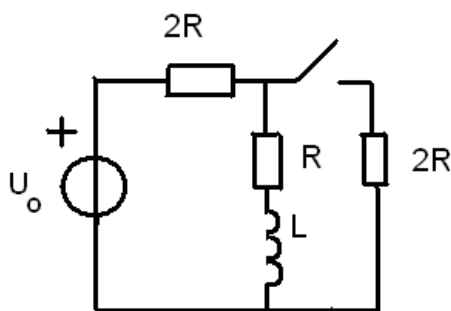


Рис.5.2

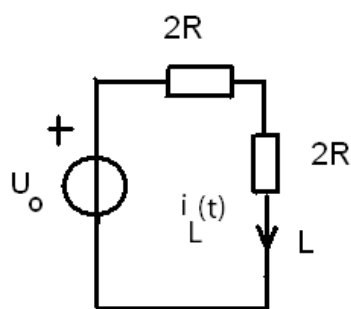


Рис.5.3

1. На первом этапе найдем начальные условия. В данном случае это ток в индуктивности при $t = 0_-$. В этот момент ключ еще разомкнут, и в цепи режим постоянного тока, создаваемый источником постоянного напряжения U_0 . В этом режиме напряжение на индуктивности равно нулю, что эквивалентно короткому замыканию ее зажимов. Тогда схема приобретает вид, показанный на рис.5.3. Для нее

$$i_L(0) = \frac{U_0}{2R + R} = \frac{U_0}{3R}$$

2. На втором этапе составим дифференциальное уравнение для цепи после коммутации ($t \geq 0_+$) относительно $i_L(t)$. Анализируемая цепь показана на рис.5.4, где стрелками указаны выбранные направления токов.

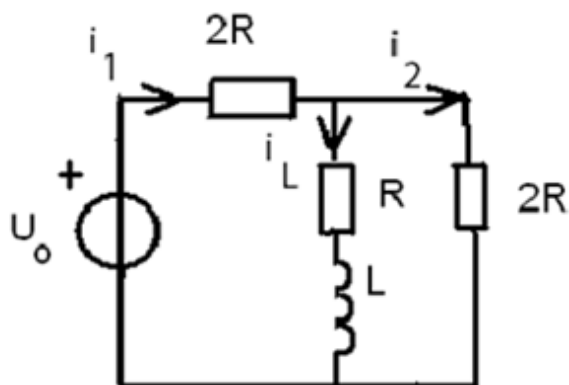


Рис.5.4

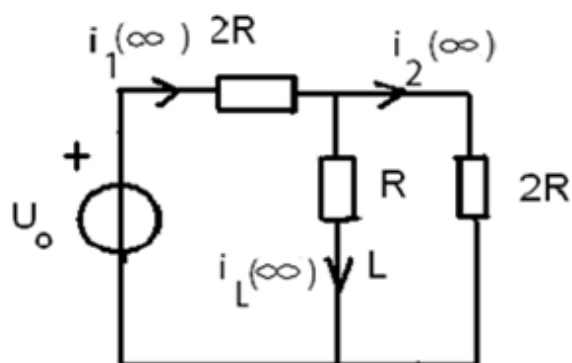


Рис.5.5

В соответствии с законами Кирхгофа

$$\begin{cases} -i_1 + i_L + i_2 = 0 \\ i_1 2R + i_L R + u_L - U_0 = 0 \\ i_2 2R - u_L - i_L R = 0 \end{cases} \quad u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

Преобразуем эту систему в одно дифференциальное уравнение с переменной i_L :

$$i_2 = \frac{i_L}{2} + \frac{L}{2R} \frac{di_L}{dt}; \quad i_1 = i_2 + i_L = \frac{3i_L}{2} + \frac{L}{2R} \frac{di_L}{dt};$$

$$\left(\frac{3i_L}{2} + \frac{L}{2R} \frac{di_L}{dt}\right) 2R + i_L R + L \frac{di_L}{dt} = U_0$$

или

$$2L \frac{di_L}{dt} + 4Ri_L = U_0$$

Полученное неоднородное дифференциальное уравнение первого порядка удобно привести к виду:

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{2R}{L} i_L = \frac{U_0}{2L}.$$

3. На третьем этапе записываем решение полученного уравнения в общем виде. Как известно из курса математики, общее решение неоднородного дифференциального уравнения представляют собой сумму общего решения однородного дифференциального уравнения, называемого в теории цепей собственной составляющей, и одного из множества частных решений неоднородного дифференциального уравнения, называемого в ТЭЦ вынужденной составляющей.

$$i_L(t) = i_{L \text{ соб}} + i_{L \text{ вын}}.$$

4. На четвертом этапе находим вынужденную составляющую общего решения. Так как решаемое дифференциальное уравнение должно быть справедливым для любого момента времени $t \geq 0_+$, выберем $t \rightarrow \infty$, когда в цепи опять установится режим постоянного тока, и индуктивность снова можно заменить коротким замыканием (рис.5.5). Тогда

$$i_{L \text{ вын}} = i_L(\infty) = i_1 \frac{2R}{R + 2R} = \frac{U_0}{2R + \frac{2R \cdot R}{2R + R}} \cdot \frac{2}{3} = \frac{U_0}{4R}.$$

5. На пятом и шестом этапах определяем собственную составляющую $i_{L \text{ соб}}$. В общем виде она равна:

$$i_{L \text{ соб}} = Ae^{p_1 t},$$

где p_1 - корень характеристического уравнения, соответствующего однородному дифференциальному уравнению и получаемому из

дифференциального уравнения путем замены производной на переменную p :

$$p + \frac{2R}{L} = 0.$$

Отсюда корень $p_1 = -\frac{2R}{L}$.

6. Постоянную «А» находим из начальных условий с учетом закона коммутации при $t = 0$:

$$i_L(0) = Ae^{p_1 \cdot 0} + i_{L\text{ВЫН}},$$

$$\frac{U_0}{3R} = A + \frac{U_0}{4R}, \quad A = \frac{U_0}{3R} - \frac{U_0}{4R} = \frac{U_0}{12R}.$$

7. На седьмом этапе записываем решение дифференциального уравнения, пользуясь формулой этапа 3:

$$i_L(t) = \frac{U_0}{12R} e^{-\frac{2R}{L}t} + \frac{U_0}{4R}$$

или

$$i_L(t) = \frac{U_0}{4R} + \frac{U_0}{12R} e^{-\frac{t}{\tau}},$$

где обозначение $\tau = \frac{L}{2R}$ – постоянная времени цепи.

Закон изменения напряжения находим из соотношения напряжения и тока в индуктивности:

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = L \frac{U_0}{12R} \left(-\frac{2R}{L}\right) e^{-\frac{2R}{L}t} = -\frac{U_0}{6} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

По полученным формулам строим примерные графики $i_L(t)$ и $u_L(t)$ (рис.5.6).

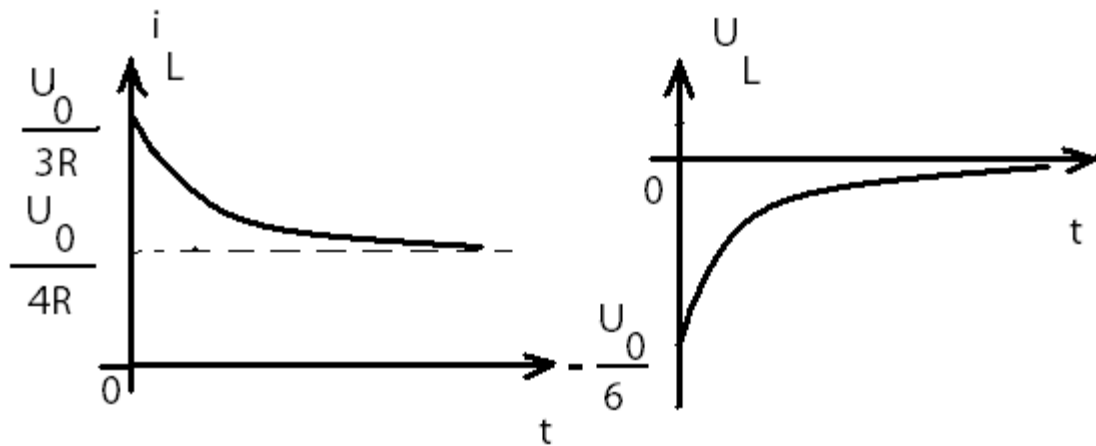


Рис.5.6

Пример 5.2.

В цепи, приведенной на рис.5.7, найти закон изменения напряжения и тока в емкости после замыкания ключа.

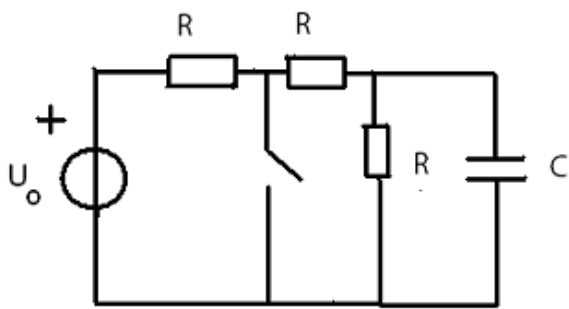


Рис.5.7

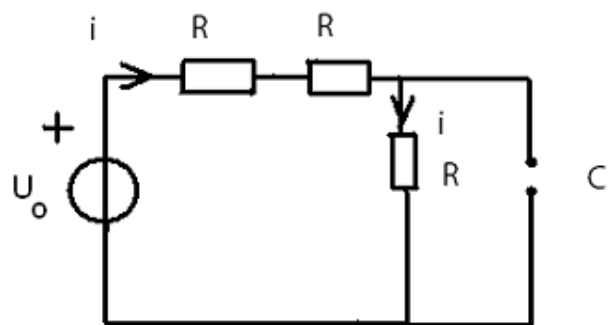


Рис.5.8

1. Начальные условия $u_C(0)$ определяется в момент $t = 0_-$, когда в цепи режим постоянного тока. В этом режиме ток через емкость равен нулю, что эквивалентно обрыву ветви с емкостью. Тогда напряжение на емкости совпадает с напряжением параллельно

подключенного третьего резистивного сопротивления. Таким образом,

$$u_C(0) = \frac{U_0}{3R} \cdot R = \frac{U_0}{3},$$

т.е. емкость запаслась энергией.

2. Дифференциальное уравнение относительно $u_C(t)$ при

$t \geq 0_+$ составляем для цепи, приведенной на рис.5.9.

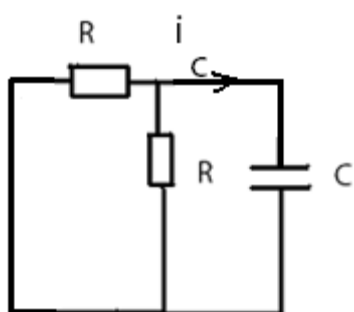


Рис.5.9

Поскольку резистивные сопротивления соединены параллельно, то на основании второго закона Кирхгофа получаем

$$u_C + i_C \cdot \frac{R}{2} = 0; \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}.$$

Тогда дифференциальное уравнение принимает вид:

$$\frac{RC}{2} \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad \text{или} \quad \frac{du_C}{dt} + \frac{2}{RC} \cdot u_C = 0.$$

3. Общее решение полученного однородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$u_C(t) = u_{C \text{ соб}} + u_{C \text{ вын}} = u_{C \text{ св}}.$$

Поскольку в цепи нет источника (внешней силы), колебания токов и напряжений происходят свободно, что ведет к изменению терминологии для напряжения и тока.

4. Так как при $t \rightarrow \infty$ энергия, запасенная емкостью, будет полностью израсходована резистивными сопротивлениями,

$$u_{C \text{ вын}} = u_C(\infty) = 0.$$

5. Общее решение однородного дифференциального уравнения

$$u_{C \text{ соб}} = Ae^{p_1 t}.$$

Показатель степени экспоненты p_1 является корнем характеристического уравнения:

$$p + \frac{2}{RC} = 0, \quad \text{т. е. } p_1 = -\frac{2}{RC}.$$

6. Из начальных условий находим постоянную «А»:

$$\frac{U_0}{3} = Ae^{p_1 \cdot 0}, \quad \text{т. е. } A = \frac{U_0}{3}.$$

7. Решение дифференциального уравнения

$$u_C(t) = \frac{U_0}{3} e^{\frac{-2}{RC}t} = \frac{U_0}{3} e^{\frac{-t}{\tau}},$$

где $\tau = \frac{RC}{2}$ – постоянная времени цепи.

$$i_C(t) = C \frac{dU_C}{dt} = -\frac{2U_0}{3R} e^{\frac{-t}{\tau}}.$$

На рис.5.10 приведены примерные графики полученных зависимостей.

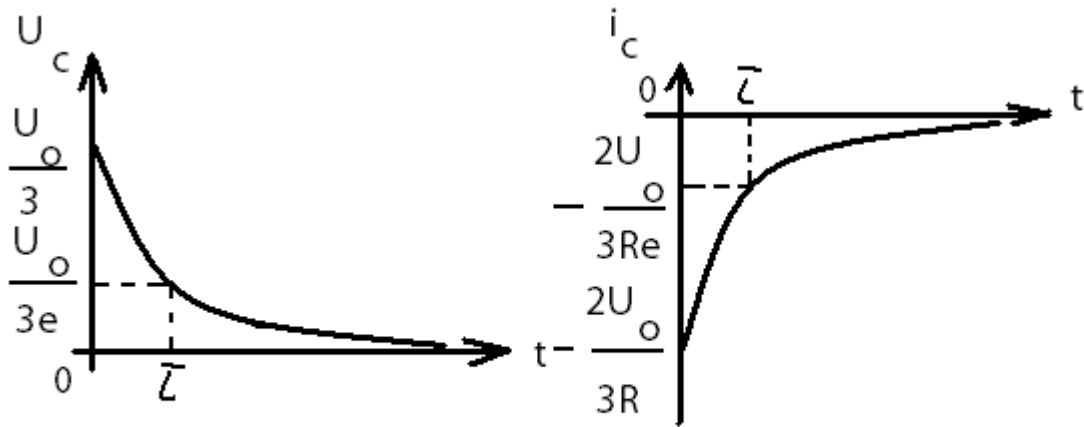


Рис.5.10

Из графиков видно, что постоянная времени цепи τ определяет время, за которое напряжение и ток убывают в $e \approx 2,72$ раз в режиме свободных колебаний.

Пример 5.3.

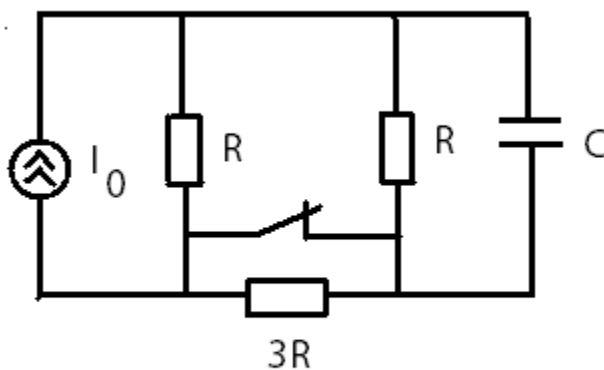


Рис.5.11

В цепи с постоянным источником тока ключ размыкается. Найти законы изменения $u_C(t)$ и $i_C(t)$.

1. Начальные условия $u_C(0)$ определяется в момент $t = 0_-$, когда в цепи установившийся режим постоянного тока, в котором емкость можно заменить разомкнутыми зажимами (рис.5.12), а

резистивное сопротивление $3R$ замкнуто ключом. Тогда $u_C(0) = I_0 \frac{R}{2}$.

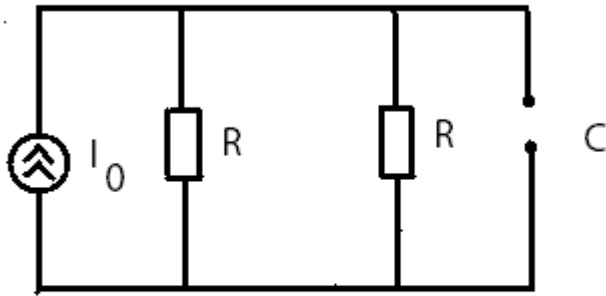


Рис.5.12

2. Дифференциальное уравнение получим для переменной $u_C(t)$ в цепи после коммутации (рис.5.13) при $t \geq 0_+$. Для этого составим систему уравнений по законам Кирхгофа:

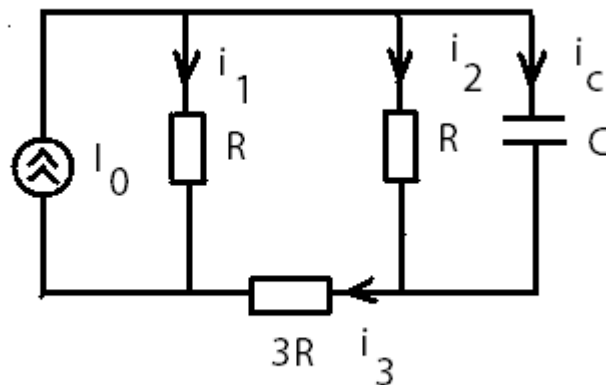


Рис.5.13

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_c - I_0 = 0 \\ i_3 - i_2 - i_c = 0 \\ u_c - i_2 R = 0 & i_c = C \frac{du_c}{dt} \\ i_2 R + i_3 3R - i_1 R = 0 \end{cases}$$

Далее преобразуем систему, выразив все токи через u_C , и подставив их в уравнение, содержащее ток источника тока:

$$i_2 = \frac{u_C}{R}; \quad i_3 = i_2 + i_c = \frac{u_C}{R} + C \frac{du_C}{dt};$$

$$i_1 = i_2 + 3i_3 = 4 \frac{u_C}{R} + 3C \frac{du_C}{dt};$$

$$4 \frac{u_C}{R} + 3C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} + C \frac{du_C}{dt} - I_0 = 0$$

Тогда дифференциальное уравнение принимает вид:

$$4C \frac{du_C}{dt} + 5 \frac{u_C}{R} = I_0 \quad \text{или} \quad \frac{du_C}{dt} + \frac{5}{4RC} u_C = \frac{I_0}{4C}.$$

3. Общее решение полученного неоднородного дифференциального уравнения:

$$u_C(t) = u_{C \text{ соб}} + u_{C \text{ вын}}.$$

4. Вынужденную составляющую находим при $t \rightarrow \infty$, когда в цепи опять установится режим постоянного тока (рис.5.14).

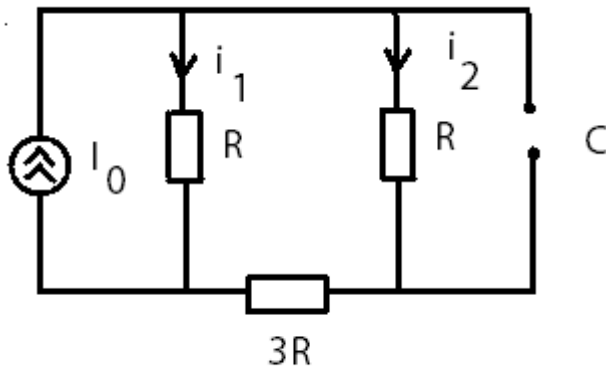


Рис.5.14

$$\begin{aligned} u_{C \text{ вын}} &= u_C(\infty) = i_2 R = \\ &= I_0 \frac{R}{R + 4R} \cdot R = \frac{I_0 R}{5}. \end{aligned}$$

5. Запишем собственную составляющую $u_{C \text{ соб}} = Ae^{p_1 t}$.

Показатель степени экспоненты находим как корень характеристического уравнения, соответствующего дифференциальному уравнению:

$$p + \frac{5}{4RC} = 0, \quad \text{т. е.} \quad p_1 = -\frac{5}{4RC}.$$

6. Постоянную «А» определим из начальных условий при

$t = 0_+$ (см. п.3):

$$\frac{I_0 R}{2} = A e^{p_1 \cdot 0} + \frac{I_0 R}{5}, \text{ отсюда } A = \frac{I_0 R}{2} - \frac{I_0 R}{5} = \frac{3I_0 R}{10}.$$

7. Окончательное решение:

$$u_C(t) = \frac{3I_0 R}{10} e^{\frac{-5}{4RC}t} + \frac{I_0 R}{5} = \frac{I_0 R}{5} + \frac{3I_0 R}{10} e^{-\frac{t}{\tau}},$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{3I_0}{8} e^{-\frac{t}{\tau}},$$

где постоянная времени цепи $\tau = \frac{4}{5}RC$.

Примерные графики полученных зависимостей приведены на рис.5.15.

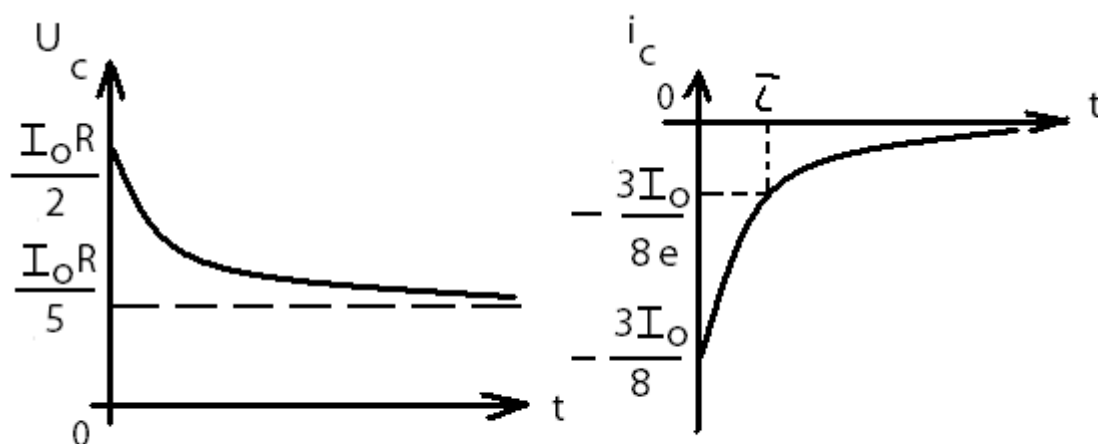


Рис.5.15

5.3. Обобщенная формула для расчета переходных колебаний в разветвленной цепи с одним реактивным элементом

[1, с.197]

Рассмотренные в 5.2 результаты анализа переходных процессов можно получить ускоренным путем, если воспользоваться общей формулой для расчета переходных процессов:

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}, (t > 0),$$

где $f(\infty)$ - вынужденная составляющая напряжения или тока;

$[f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ - собственная (свободная) составляющая.

Постоянная времени $\tau = R_3 C$ - для цепи с емкостью, $\tau = \frac{L}{R_3}$ - для цепи с индуктивностью. R_3 - эквивалентное сопротивление, рассчитанное относительно зажимов реактивного элемента при условии, что удалены все источники, т.е. источники напряжения заменены короткими замыканиями (проводами), а источники тока - разомкнутыми зажимами (обрывами).

Так для примера 5.1 формула принимает вид:

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Ранее найдены начальные условия $i_L(0) = \frac{U_0}{3R}$ и вынужденная составляющая $i_L(\infty) = \frac{U_0}{4R}$. Постоянная времени цепи $\tau = \frac{L}{R_3}$. Схема для определения R_3 приведена на рис.5.16.

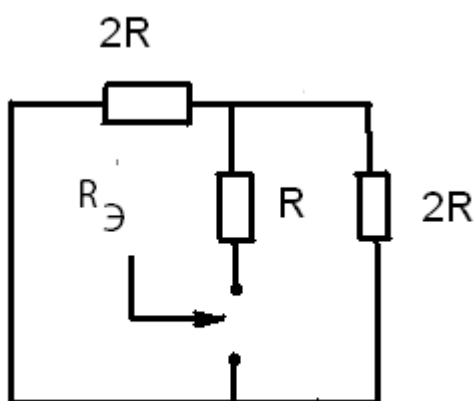


Рис.5.16

Сопротивление R_3 относительно зажимов индуктивности равно:

$$R_3 = R + \frac{2R \cdot 2R}{2R + 2R} = 2R.$$

Тогда $\tau = \frac{L}{2R}$.

Подставив найденные выражения в общую формулу, получаем прежний результат:

$$i_L(t) = \frac{U_0}{4R} + \frac{U_0}{12R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Для примера 5.2:

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Ранее найдены начальные условия $u_C(0) = \frac{U_0}{3}$ и вынужденная составляющая $u_C(\infty) = 0$. Постоянная времени $\tau = R_3 C$.

Схема для определения R_3 приведена на рис.5.17. Сопротивление R_3 относительно зажимов емкости равно:

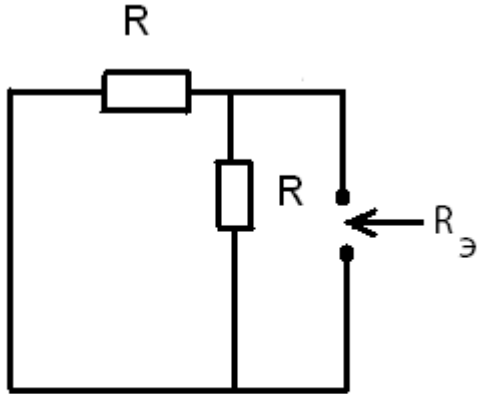


Рис.5.17

$$R_3 = \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R}{2}.$$

Тогда $\tau = \frac{R}{2} C$, и общая формула дает тот же результат, который был получен ранее:

$$u_C(t) = \frac{U_0}{3} e^{-\frac{2}{RC}t}$$

Для примера 5.3 общая формула имеет вид:

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Начальные условия и вынужденная составляющая найдены ранее и равны:

$$u_C(0) = I_0 \frac{R}{2}, \quad u_C(\infty) = \frac{I_0 R}{5}.$$

Постоянная времени $\tau = R_3 C$. Схема для определения R_3 приведена на рис 5.18.

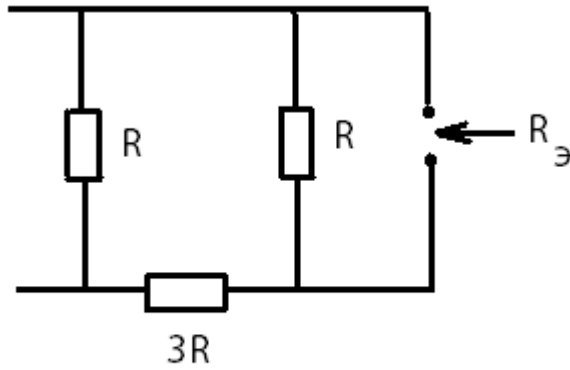


Рис.5.18

$$R_{\text{Э}} = \frac{(R + 3R) \cdot R}{R + 3R + R} = \frac{4R}{5}.$$

$$\tau = \frac{4R}{5} C.$$

В итоге получаем тот же результат, что и ранее:

$$u_C(t) = \frac{I_0 R}{5} + \frac{3I_0 R}{10} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Контрольные вопросы

1. Какой режим в цепи называется стационарным или установившимся?
2. Что такое переходный процесс? В каких схемах он возникает и почему?
3. Что называют начальными условиями задачи?
4. Сформулируйте законы коммутации. Каков их физический смысл? Как они были использованы при решении задач?
5. От чего зависит порядок дифференциального уравнения цепи?
6. Когда режим в цепи называется свободным, когда вынужденным?
7. Чем отличаются дифференциальные уравнения, описывающие свободные и переходные колебания в цепи? Чем отличаются их решения?
8. Что называют постоянной времени цепи? Как от неё зависит длительность переходного процесса?
9. Как определяются постоянные времени RC- и RL- цепей?
10. Как определяются и от чего зависят собственные (свободные) колебания в цепи?
11. Как определяются и от чего зависят вынужденные колебания в цепи?

12. Как находится характеристическое уравнение цепи по заданному дифференциальному уравнению?

ЛИТЕРАТУРА

1. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей: Учебник. 2-е изд. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 544 с.
2. Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И. Основы теории цепей: Учебник для вузов; Под редакцией В.П. Бакалова. 3-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 596 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
1. Задание к контрольной работе	5
2. Методические рекомендации к выполнению задач 1–2	15
3. Методические рекомендации к выполнению задачи 3	38
4. Методические рекомендации к выполнению задачи 4	53
5. Методические рекомендации к выполнению задачи 5	66
Литература	83