

ТИПОВОЙ РАСЧЕТ

«ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ»

Содержание работы

ЭДС источников напряжения и токи источников тока изменяются гармонически с угловой частотой $\omega = 1000$ рад/с, имея амплитуды соответственно $E_m = 100$ В и $J_m = 10$ А.

В заданный момент времени происходит коммутация – включение или отключение участка схемы, указанная на схеме стрелкой. До коммутации режим цепей установившийся.

Для возникшего переходного процесса требуется:

1. Определить классическим методом ток в одной из ветвей схемы, не содержащей индуктивности и источника энергии.

2. Определить тот же ток, что и в п.1, проводя расчет его свободной составляющей операторным методом.

3. Построить кривую найденной зависимости $i(t)$, причем масштаб времени следует выбрать так, чтобы изменение свободной составляющей тока было видно на протяжении достаточно большого отрезка оси абсцисс.

Методические указания

1. Коммутация в схеме происходит в момент времени, когда ЭДС или ток источника имеет заданное мгновенное значение ($e(0) = k \cdot E_m$ или $j(0) = k \cdot J_m$) и заданный знак скорости изменения. Коэффициент k и знак скорости изменения задается для каждой схемы.

2. Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

3. Числовые данные параметров схемы приведены в таблице и выбираются в соответствии с номером группы и буквенного индекса (вариант **A**, **B** или **C**), указанного на каждой схеме.

Значения параметров схем

$\#$ группы	Вариант	R, Ω	L, Γ_H	C, Φ	$\#$ группы	Вариант	R, Ω	L, Γ_H	C, Φ
1	A	5	$5 \cdot 10^{-3}$	$1/36 \cdot 10^{-3}$	8	A	10	$3 \cdot 10^{-2}$	$5/36 \cdot 10^{-4}$
	B	5	$5 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-5}$		B	20	$2 \cdot 10^{-2}$	$5/4 \cdot 10^{-5}$
	C	5	$5 \cdot 10^{-3}$	10^{-4}		C	20	$2 \cdot 10^{-2}$	$5/2 \cdot 10^{-5}$
2	A	5	10^{-2}	$1/18 \cdot 10^{-3}$	9	A	10	$4 \cdot 10^{-2}$	$1/18 \cdot 10^{-3}$
	B	5	10^{-2}	10^{-4}		B	20	$4 \cdot 10^{-2}$	$5/2 \cdot 10^{-5}$
	C	5	10^{-2}	$2 \cdot 10^{-4}$		C	20	$4 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-5}$
3	A	5	$15 \cdot 10^{-3}$	$1/12 \cdot 10^{-3}$	10	A	20	$4 \cdot 10^{-2}$	$5/36 \cdot 10^{-4}$
	B	10	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-4}$		B	20	$8 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-5}$
	C	5	$5 \cdot 10^{-2}$	$2,5 \cdot 10^{-5}$		C	20	$8 \cdot 10^{-2}$	10^{-4}
4	A	10	$2 \cdot 10^{-2}$	$1/9 \cdot 10^{-3}$	11	A	25	$5 \cdot 10^{-2}$	$1/9 \cdot 10^{-4}$
	B	10	10^{-2}	$1/2 \cdot 10^{-4}$		B	25	$5 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-4}$

\underline{N} группы	Вариант	R, Ω	L, Γ_H	C, Φ	\underline{N} группы	Вариант	R, Ω	L, Γ_H	C, Φ
	B	10	10^{-2}	$1/2 \cdot 10^{-4}$		B	25	$5 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-5}$
5	A	10	10^{-2}	$5/36 \cdot 10^{-4}$	12	A	5	$20 \cdot 10^{-3}$	$1/12 \cdot 10^{-3}$
	Б	10	$2 \cdot 10^{-2}$	$1/2 \cdot 10^{-4}$		Б	5	$2 \cdot 10^{-2}$	$1/5 \cdot 10^{-3}$
	В	10	$2 \cdot 10^{-2}$	10^{-4}		В	10	$0,5 \cdot 10^{-2}$	$5/2 \cdot 10^{-5}$
6	A	10	$2 \cdot 10^{-2}$	$1/36 \cdot 10^{-3}$	13	A	10	$4 \cdot 10^{-2}$	$2/36 \cdot 10^{-3}$
	Б	10	$4 \cdot 10^{-2}$	10^{-4}		Б	10	10^{-2}	$0,25 \cdot 10^{-4}$
	В	10	$4 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-4}$		В	10	$2 \cdot 10^{-2}$	10^{-4}
7	A	5	$5 \cdot 10^{-3}$	$1/36 \cdot 10^{-3}$	14	A	10	10^{-2}	$5/36 \cdot 10^{-4}$
	Б	25	$5 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-5}$		Б	10	$4 \cdot 10^{-2}$	10^{-4}
	В	10	$0,5 \cdot 10^{-2}$	$5/2 \cdot 10^{-5}$		В	20	$2 \cdot 10^{-2}$	$5/2 \cdot 10^{-5}$

Пример выполнения расчета

В качестве примера рассчитаем ток $i_1(t)$ в ветви, не содержащей ЭДС и элемент L в схеме, изображенной на рис. 1.

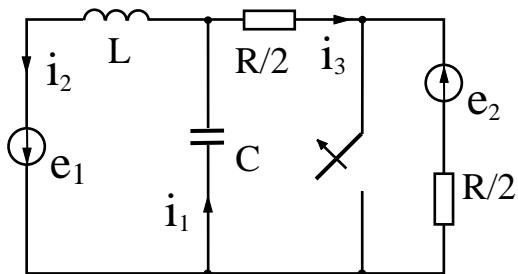


Рис. 1

Параметры схемы:

$$\omega = 1000 \text{ рад/с},$$

$$E_m = 100 \text{ В}$$

$$R = 10 \Omega, L = 2 \cdot 10^{-2} \text{ Гн},$$

$$C = 1/9 \cdot 10^{-3} \Phi,$$

$$e_1 = e_2,$$

$$k = 1/2, de/dt < 0$$

Определим начальную фазу

$$e_1(t) = e_2(t) = E_m \sin(\omega t + \psi_e)$$

В момент коммутации $t=0$:

$$e_1(0) = e_2(0) = E_m \sin \psi_e = k E_m = 1/2 \cdot 100 = 50 \text{ В}$$

$$\frac{de_1(0)}{dt} = \frac{de_2(0)}{dt} = \omega E_m \cos \psi_e = 1000 \cdot 100 \cos \psi_e < 0. \text{ Следовательно, } \sin \psi_e = k = 1/2,$$

$$\cos \psi_e < 0, \text{ откуда находим значение } \psi_e = 150^\circ.$$

Таким образом, $e_1(t) = e_2(t) = 100 \sin(1000t + 150^\circ) \text{ В.}$

1. Классический метод расчета

В схеме до коммутации рассчитываем те величины, которые подчиняются законам коммутации: напряжение на емкости и ток в ветви с индуктивностью при $t=(0-)$. Схема до коммутации и направления токов в ветвях указаны на рис. 2.

Применим комплексный метод расчета, так как в цепи установившийся режим. Найдем комплексные сопротивления и проводимости:

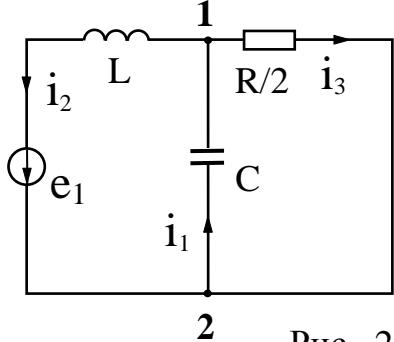


Рис. 2

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 \cdot \frac{1}{9} \cdot 10^{-3}} = 9 \text{ Ом},$$

$$X_L = \omega L = 1000 \cdot 2 \cdot 10^{-2} = 20 \text{ Ом}.$$

Запишем амплитудное комплексное значение ЭДС

$$\dot{E}_{m_1} = 100e^{j150^\circ} = -86,6 + j50 \text{ В.}$$

Используем метод узловых потенциалов. Потенциал узла 2 примем нулевым:

$\phi_{m_1} = 0$. Найдем амплитудное комплексное значение потенциала узла 1: $\phi_{m_1} = \frac{-\dot{E}_{m_1} Y_L}{Y_C + Y_L + Y_R}$, где

$$Y_R = \frac{1}{R/2} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ См} \quad , \quad Y_L = \frac{1}{jX_L} = \frac{1}{j20} = -j0,05 \text{ См}, \quad Y_C = \frac{1}{-jX_C} = \frac{1}{-j9} = j0,11 \text{ См}.$$

Подставив численные значения в выражение ϕ_{m_1} , получим:

$$\phi_{m_1} = \frac{-(86,6 + j50)(-j0,05)}{j0,11 - j0,05 + 0,2} = -17,43 - j16,4 = 23,94e^{-j136,7^\circ} \text{ В.}$$

Определим комплексную амплитуду напряжения на емкости \dot{U}_{m_C} :

$$\dot{U}_{m_C} = \phi_{m_2} - \phi_{m_1} = -23,94e^{-j136,7^\circ} = 23,94e^{j43,3^\circ} \text{ В; откуда}$$

$u_C(t) = U_{m_C} \sin(\omega t + \psi_{U_C}) = 23,94 \sin(1000t + 43,3^\circ) \text{ В.}$ Напряжение на емкости в момент коммутации $t = (0-)$ равно: $u_C(0-) = 23,94 \sin 43,3^\circ = 16,42 \text{ В.}$

Определим комплексную амплитуду тока в ветви с индуктивностью I_{m_2} :

$$\phi_{m_1} - \phi_{m_2} = jX_L I_{m_2},$$

$$I_{m_2} = \frac{\phi_{m_1} + \dot{E}_{m_1}}{jX_L} = \frac{-17,43 - j16,4 - 86,6 + j50}{j20} = 1,68 + j5,2 = 5,46 e^{j72^\circ} \text{ А.}$$

Мгновенное значение тока $i_2(t)$ имеет вид:
 $i_2(t) = I_{m_2} \sin(\omega t + \psi_{i_2}) = 5,46 \sin(1000t + 72^\circ) \text{ А.}$ Ток в ветви с индуктивностью в момент коммутации $t = (0-)$ равен: $i_2(0-) = 5,46 \sin 72^\circ = 5,2 \text{ А.}$

Схема после коммутации изображена на рис. 3. Направления токов и параметры ветвей с

токами i_1 и i_2 такие, как в схеме до коммутации (рис. 2). В ветви с током i_3 добавилось сопротивление $R/2$ и ЭДС e_2 . Искомый ток $i_1(t)$ ищем в виде суммы принужденного и свободного тока:

$$i_1(t) = i_{1\text{пр}}(t) + i_{1\text{св}}(t)$$

Определение принужденного тока $i_{1\text{пр}}(t)$

Применим комплексный метод расчета, так как в схеме установившийся (принужденный) режим.

Используем метод узловых потенциалов.

Примем $\phi_{m_2} = 0$, уравнение для определения ϕ_{m_1}

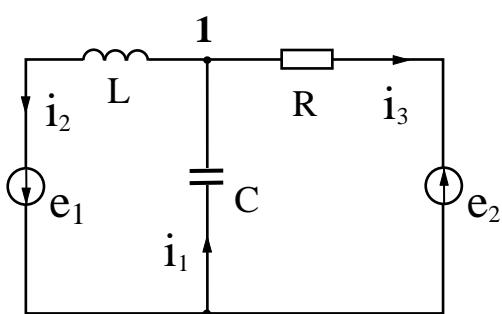


Рис. 3

имеет вид:

$$\phi_{m_1} = \frac{-\dot{E}_{m_1} Y_L + \dot{E}_{m_2} Y_R}{Y_C + Y_L + Y_R}, \text{ где } \dot{E}_{m_1} = \dot{E}_{m_2} = 100e^{j150^\circ} = -86,6 + j50 \text{ В,}$$

$Y_L = -j0,05 \text{ См, } Y_R = 0,1 \text{ См, } Y_C = j0,11 \text{ См. Значение } \phi_{m_1} \text{ равно:}$

$$\phi_{m_1} = \frac{-(-86,6 + j50)(-j0,05) + (-86,6 + j50) \cdot 0,1}{j0,11 - j0,05 + 0,1} = -78,53 + j54,12 = 95,37e^{j145,4^\circ} \text{ В.}$$

$\phi_{m_1} = -(-jX_C)I_{m_1\text{пр}}, \text{ откуда}$

$$I_{m_1\text{пр}} = \frac{-\phi_{m_1}}{-jX_C} = \frac{78,53 - j54,12}{-j9} = 6 + j8,7 = 10,6e^{j55,4^\circ} \text{ А;}$$

$$i_{1\text{пр}}(t) = I_{m_1\text{пр}} \sin(\omega t + \psi_{i_1\text{пр}}) = 10,6 \sin(1000t + 55,4^\circ) \text{ А.}$$

Определим принужденные значения напряжения на емкости и тока в ветви с индуктивностью при $t = 0$, которые будут использованы при расчете операторным методом (смотри п.2 содержания работы).

$$\dot{U}_{m_C} = -\phi_{m_1} = -95,37e^{j145,4^\circ} = 95,37e^{-j34,6^\circ} \text{ В,}$$

$$u_{C\text{пр}}(t) = U_{m_C} \sin(\omega t + \psi_{u_C}) = 95,37 \sin(1000t - 34,6) \text{ В}$$

$$u_{C\text{пр}}(0) = 95,37 \sin(-34,6) = -54 \text{ В.}$$

Принужденный ток в ветви с индуктивностью $i_{2\text{пр}}(0)$ определим по формулам:

$$\dot{\phi}_{m_1} - \dot{\phi}_{m_2} = jX_L I_{m_2\text{пр}} - \dot{E}_{m_1}$$

$$I_{m_2\text{пр}} = \frac{\dot{\phi}_{m_1} + \dot{E}_{m_1}}{jX_L} = \frac{-78,53 + j54,12 - 86,6 + j50}{j20} = 5,21 + j8,26 = 9,7e^{j57,8^\circ} \text{ А,}$$

$$i_{2\text{пр}}(t) = I_{m_2\text{пр}} \sin(\omega t + \psi_{i_2\text{пр}}) = 9,76 \sin(1000t + 57,8^\circ) \text{ А,}$$

$$i_{2\text{пр}}(0) = 9,76 \sin 57,8^\circ = 8,26 \text{ А.}$$

Определение свободного тока $i_{1\text{св}}$

Вид свободной составляющей тока зависит от вида корней характеристического уравнения, которые определим методом входного операторного сопротивления. Схема для определения $Z(p)$ имеет вид (рис. 4). Запишем выражение для операторного сопротивления относительно точек разрыва ветви с искомым током и приравняем его нулю. Получим равенство

$$Z(p) = \frac{1}{pC} + \frac{pLR}{pL + R} = 0$$

После преобразования получим характеристическое уравнение:

$$p^2 + p \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC} = 0. \quad \text{Подставим численные}$$

значения: $p^2 + 900p + 4,5 \cdot 10^5 = 0$, получим

$p_{1,2} = -450 \pm j497,5$. Корни характеристического уравнения комплексно сопряженные, следовательно, выражение для свободной составляющей тока имеет

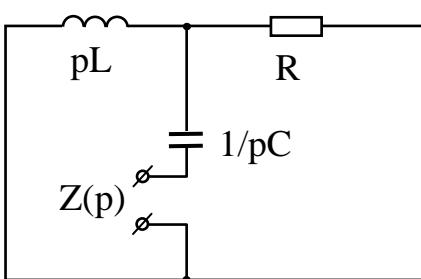


Рис. 4

вид: $i_{1\text{св}}(t) = Ae^{-450t} \sin(497,5t + x)$, где A и x – постоянные интегрирования.

Общее решение имеет вид:

$$i_1(t) = i_{1\text{пр}}(t) + i_{1\text{cb}}(t) = 10,6 \sin(1000t + 55,4^\circ) + A e^{-450t} \sin(497,5t + x) A.$$

Определим постоянные интегрирования A и x , для чего найдем значения $i_1(0)$ и $\frac{di_1(0)}{dt}$.

Продифференцируем выражение $i_1(t)$:

$$\frac{di_1(t)}{dt} = 10600 \cos(10^3 t + 55,4^\circ) - 450Ae^{-450t} \sin(497,5t + x) + 497,5Ae^{-450t} \cos(497,5t + x)$$

Подставим $t = 0$ в выражения для $i_1(t)$ и $\frac{di_1(t)}{dt}$: $i_1(0) = 8,73 + A \sin x$,

$$\frac{di_1(0)}{dt} = 0,6 \cdot 10^4 - 450 \sin x + 497,5 A \cos x.$$

Для определения $i_1(0)$ и $\frac{di_1(0)}{dt}$ составим уравнения по законам Кирхгофа для схемы после коммутации и продифференцируем (1) и (2):

$$i_1(t) = i_2(t) + i_3(t), \quad (1)$$

$$\frac{1}{C} \int i_1(t) dt + R i_3(t) = -e_2(t), \quad (2)$$

$$L \frac{di_2(t)}{dt} - R i_3(t) = e_1(t) + e_2(t), \quad (3)$$

$$\frac{di_1(t)}{dt} = \frac{di_2(t)}{dt} + \frac{di_3(t)}{dt}, \quad (4)$$

$$\frac{i_1(t)}{C} + R \frac{di_3(t)}{dt} = -\frac{de_2(t)}{dt}, \quad (5)$$

где $\frac{de_2(t)}{dt} = \omega E_{m2} \cos(\omega t + 150^\circ) = 10^5 \cos(1000t + 150^\circ)$, а $\frac{de_2(0)}{dt} = -8,7 \cdot 10^4$.

Запишем уравнения (1) – (5) при $t = 0$. Учтем, что $\frac{1}{C} \int i_1(t) dt = u_C(t)$:

$$i_1(0) = i_2(0) + i_3(0), \quad (1)$$

$$u_C(0) + R i_3(0) = -e_2(0), \quad (2)$$

$$L \frac{di_2(0)}{dt} - R i_3(0) = e_1(0) + e_2(0), \quad (3)$$

$$\frac{di_1(0)}{dt} = \frac{di_2(0)}{dt} + \frac{di_3(0)}{dt}, \quad (4)$$

$$\frac{i_1(0)}{C} + R \frac{di_3(0)}{dt} = -\frac{de_2(0)}{dt}. \quad (5)$$

Подставив в уравнения (1) – (5) численные значения параметров схемы R , L , C , вычисленные значения $e_1(0) = e_2(0) = 50$, $\frac{de_2(0)}{dt} = -8,7 \cdot 10^4$ и определенные по законам коммутации значения

$i_2(0) = i_2(0-) = 5,2$ А, $u_C(0) = u_C(0-) = 16,42$ В, получим: $i_1(0) = 5,2 + i_3(0)$,

$$16,42 + 10i_3(0) = -50,$$

$$2 \cdot 10^{-2} \frac{di_2(0)}{dt} - 10i_3(0) = 100,$$

$$\frac{di_1(0)}{dt} = \frac{di_2(0)}{dt} + \frac{di_3(0)}{dt},$$

$$\frac{i_1(0)}{10^{-3}} + 10 \frac{di_3(0)}{dt} = 8,7 \cdot 10^4.$$

Разрешим полученную систему уравнений относительно $i_1(0)$ и $\frac{di_1(0)}{dt}$:

$$i_1(0) = -1,44, \quad \frac{di_1(0)}{dt} = 1,17 \cdot 10^4.$$

Таким образом, постоянные интегрирования находим из уравнений:

$$i_1(0) = 8,73 + A \sin x = -1,44,$$

$$\frac{di_1(0)}{dt} = 0,6 \cdot 10^4 - 450A \sin x + 497,5A \cos x = 1,17 \cdot 10^4 \text{ или}$$

$$A \sin x = -10,2,$$

$$A \cos x = 2,01, \text{ откуда } A = \sqrt{10,2^2 + 2,01^2} = 10,36, \quad x = \arctg \frac{-10,2}{2,01} = -78,8^\circ.$$

Свободная составляющая искомого тока имеет вид:

$$i_{1_{CB}}(t) = Ae^{-450t} \sin(497,5t + x) = 10,36e^{-450t} \sin(497,5t - 78,8^\circ).$$

Итак, искомый ток $i_1(t)$ равен:

$$i_1(t) = i_{1_{PP}}(t) + i_{1_{CB}}(t) = 10,6 \sin(1000t + 55,4^\circ) + 10,36e^{-450t} \sin(497,5t - 78,8^\circ) \text{ А.}$$

2. Операторный метод определения свободной составляющей тока

Составим операторную схему для определения $i_{1_{CB}}(t)$ (рис. 5).

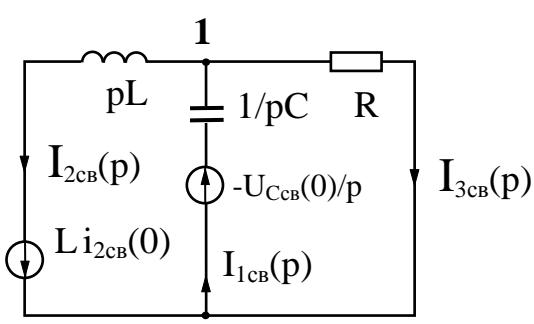


Рис. 5

Определим, значения $u_{C_{CB}}(0)$ и $i_{2_{CB}}(0)$ из

выражений:

$$u_C(0) = u_{C_{PP}}(0) + u_{C_{CB}}(0)$$

$i_2(0) = i_{2_{PP}}(0) + i_{2_{CB}}(0)$, где значения $u_C(0)$, $i_2(0)$ известны из законов коммутации:

($u_C(0) = u_C(0-) = 16,42$ В, $i_2(0) = i_2(0-) = 5,2$ А), а $u_{C_{PP}}(0)$ и $i_{2_{PP}}(0)$ рассчитаны в п. 1 ($u_{C_{PP}}(0) = -54$ В, $i_{2_{PP}}(0) = 8,26$ А). Тогда

$$u_{C_{CB}}(0) = u_C(0) - u_{C_{PP}}(0) = 16,42 + 54 = 70,42$$

В,

$$i_{2_{CB}}(0) = i_2(0) - i_{2_{PP}}(0) = 5,2 - 8,26 = -3,06 \text{ А.}$$

Изображение искомого свободного тока $I_{1_{CB}}(p)$ получим, применив метод узловых потенциалов. Изображение потенциала узла 2 примем нулевым. Найдем изображение свободной составляющей потенциала узла 1:

$$\varphi_{1_{CB}}(p) = \frac{-\frac{u_{C_{CB}}(0)}{p} - \frac{L_{2_{CB}}(0)}{pL}}{\frac{1}{pC} + \frac{1}{pL} + \frac{1}{R}}.$$

Подставив известные числовые данные, получим:

$$\varphi_{1_{CB}}(p) = \frac{-\frac{70,42}{p} \cdot \frac{1}{9} \cdot 10^{-3} - \frac{2 \cdot 10^{-2}(-3,6)}{p \cdot 2 \cdot 10^{-2}}}{\frac{1}{p \cdot 9 \cdot 10^{-3}} + \frac{1}{p \cdot 2 \cdot 10^{-2}} + \frac{1}{10}} = \frac{-70,42p + 27,5 \cdot 10^3}{p^2 + 900p + 4,5 \cdot 10^5}.$$

Изображение свободного тока $I_{1_{CB}}(p)$ найдем из уравнения:

$$\varphi_{1_{CB}}(p) - \varphi_{2_{CB}}(p) = -I_{1_{CB}}(p) \frac{1}{pC} - \frac{u_{C_{CB}}(0)}{p}, \text{ откуда}$$

$$I_{1_{CB}}(p) = \frac{-\varphi_{1_{CB}}(p) - \frac{u_{C_{CB}}(0)}{p}}{\frac{1}{pC}}, \text{ или с учетом числовых данных}$$

$$I_{1_{CB}}(p) = \left(-\frac{-70,42p + 27,5 \cdot 10^3}{p^2 + 900p + 4,5 \cdot 10^5} - \frac{70,42}{p} \right) \cdot p \cdot \frac{1}{9} \cdot 10^{-3} = \frac{-10,1p - 3521}{p^2 + 900p + 4,5 \cdot 10^5} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)}$$

Для нахождения оригинала $i_{1_{CB}}(t)$ применим теорему разложения:

$$i_{1_{CB}}(t) = \sum \frac{F_1(p_k)}{F_2(p_k)} e^{p_k t}, \text{ где корни } p_1 \text{ и } p_2 \text{ определяются из выражения:}$$

$$F_2(p) = p^2 + 900p + 4,5 \cdot 10^5 = 0, \quad p_{1,2} = -450 \pm j497,5.$$

Заметим, что сумма двух комплексно сопряженных корней p_1 и p_2 в выражении для оригинала $i_1(t)$ равна удвоенной вещественной части одного из корней. Поэтому далее расчет проводим для корня p_1 :

$$F_1(p_1) = -10,1(-450 + j497,5) - 3521 = 1024 - j5024,$$

$$F'_2(p_1) = 2p + 900 = 2(-450 + j497,5) + 900 = j995.$$

$$\frac{F_1(p)}{F'_2(p)} e^{p_1 t} = \frac{1024 - j5024}{j995} e^{(-450 + j497,5)t} = 5,14 e^{-450t} e^{j(497,5t - 168,7^\circ)}.$$

Вещественная часть этого числа: $5,14 e^{-450t} \cos(497,5t - 168,7^\circ)$, следовательно,

$$i_{1_{CB}}(t) = 2 \cdot 5,14 e^{-450t} \cos(497,5t - 168,7^\circ) = 10,28 e^{-450t} \sin(497,5t - 168,7^\circ + 90^\circ),$$

$i_{1_{CB}}(t) = 10,28 e^{-450t} \sin(497,5t - 78,7^\circ)$, что достаточно хорошо совпадает со значением $i_{1_{CB}}(t)$, найденным классическим методом.

Построение зависимости $i_1(t)$

$$i_1(t) = 10,6 \sin(1000t + 55,4^\circ) + 10,36e^{-450t} \sin(497,5t - 78,8^\circ), \text{ где}$$

$$i_{1_{\text{cb}}}(t) = 10,36e^{-450t} \sin(497,5t - 78,8^\circ), \quad i_{1_{\text{пр}}}(t) = 10,6 \sin(1000t + 55,4^\circ).$$

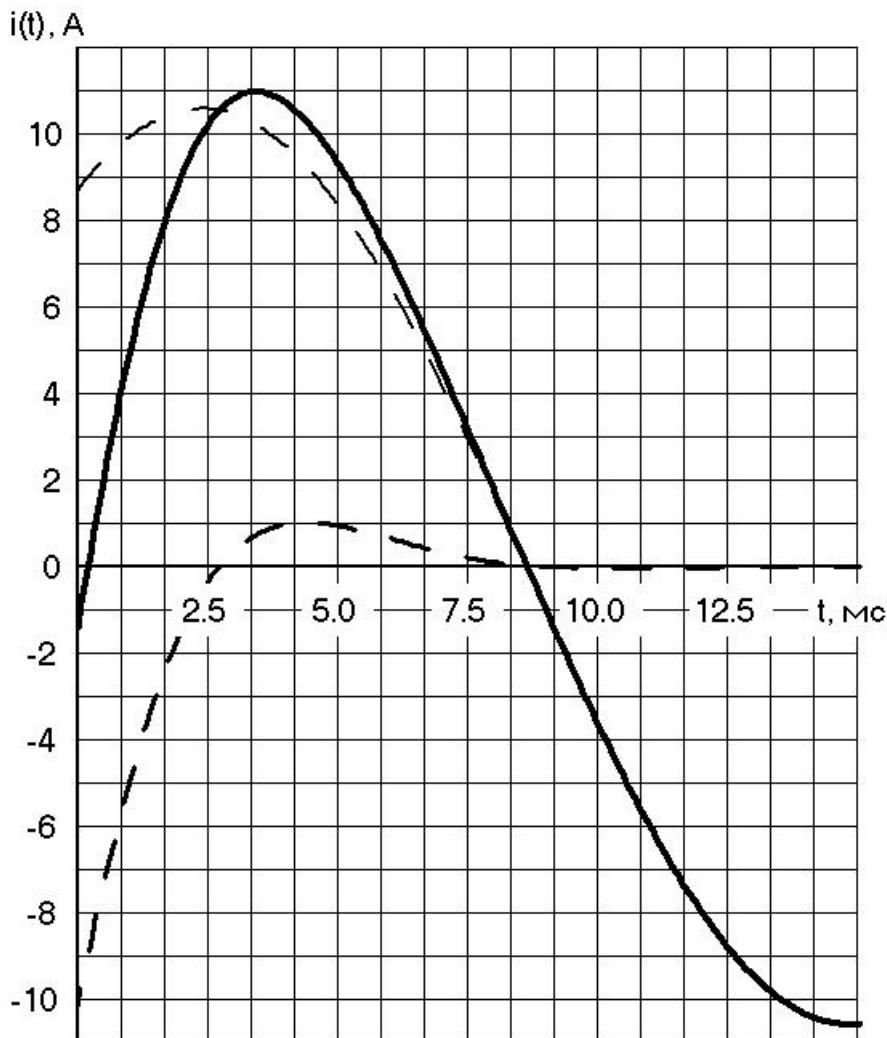


Рис. 6

почти в два раза больше ω_{cb} , то масштаб для градусов $m_{0_{\text{пр}}} = 12^\circ / \text{см.}$

Выбираем масштаб по оси абсцисс для свободной составляющей тока:

$m_{0_{\text{cb}}} = 24^\circ / \text{см.}$ Тогда целому

периоду этого тока соответствует отрезок $l_T = 360^\circ / 24^\circ = 15 \text{ см.}$ Этот же отрезок соответствует времени $T_{\text{cb}} = 1/f_{\text{cb}} = 2\pi/\omega_{\text{cb}} = 6,28/497,5 = 0,0126 \text{ с,}$ то есть масштаб по оси абсцисс для времени $m_{t_{\text{cb}}} = 0,0126 / 15 = 0,00084 \text{ с/см.}$

Таким образом, для точки $t = 0$

$$i_{1_{\text{cb}}}(0) = 10,36e^0 \sin(-78,8^\circ) = -10,1$$

. Для точки $t = 0,00084c$

$$i_{1_{\text{cb}}}(0,00084) = 10,36e^{-450 \cdot 0,00084} \sin(497,5 \cdot 0,00084)$$

. Для точки $t = 0,00168c$

$$i_{1_{\text{cb}}}(0,00168) = 10,36e^{-450 \cdot 0,00168} \sin(497,5 \cdot 0,00168)$$

, и так далее.

По оси ординат выберем масштаб для значения тока $m_i = 1 \text{ А/см.}$ Так как $\omega_{\text{пр}}$ аргумента принужденного тока